

使用 Verilog HDL 的五级流水线 MIPS CPU 设计文档

17373436 林昱同

一、模块规格

1、NextPC(PC 计算)

端口定义：

端口名	方向	位宽	功能简述
curPC	Input	[31:0]	当前 PC
BrImm	Input	[31:0]	拓展后的 BrImm
JImm	Input	[25:0]	J 指令的 Imm
JRIImm	Input	[31:0]	JR 指令的目标地址
Br	Input	1	是否为分支指令
Jump	Input	1	是否为跳转指令
JType	Input	1	使用哪种跳转
NPC	Output	[31:0]	下一个 PC
PCAdd8	Output	[31:0]	PC+8

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	下一条指令	根据指令情况计算 PC

2、GRF 单元（通用寄存器单元）

端口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
A1	Input	[4:0]	读寄存器编号 1
A2	Input	[4:0]	读寄存器标号 2
A3	Input	[4:0]	写寄存器编号
WD	Input	[31:0]	写入数据
clk	Input	1	时钟信号
reset	Input	1	复位信号
WE	Input	1	写入使能
RD1	Output	[31:0]	寄存器值 1
RD2	Output	[31:0]	寄存器值 2

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	复位	当 reset 为 1 时，所有寄存器值均变为 0
2	读取值	RD1 RD2 始终为 A1 和 A2 编号的寄存器的值
3	写入	当 clk 上升沿来临时，如 WE 为 1，向 A3 号寄存器 写入 WD

3、ALU（算术逻辑单元）

接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
SrcA	Input	[31:0]	数据 A
SrcB	Input	[31:0]	数据 B
ALUCtrl	Input	[7:0]	ALU 功能控制信号
Shamt	Input	[4:0]	移位控制
ALUResult	Output	[31:0]	运算结果

功能描述

序号	功能名	功能描述	
		ALUCtrl	ALUResult
0	加	00000000	SrcA+SrcB
1	减	00000001	SrcA-SrcB
2	与	00000010	SrcA&SrcB
3	或	00000011	SrcA SrcB
4	异或	00000100	SrcA^SrcB
5	或非	00000101	!(SrcA SrcB)
6	逻辑左移	00000110	SrcB<<shamt
7	逻辑右移	00000111	SrcB>>shamt
8	算术右移	00001000	\$signed(SrcB>>>shamt)

9	等于比较	00001001	SrcA==SrcB
10	小于比较	00001010	SrcA<SrcB
11	小于等于	00001011	SrcA<=SrcB
12	大于比较	00001100	SrcA>SrcB
13	大于等于	00001101	SrcA>=SrcB
14			
15			

4、DM（数据储存器）

接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
A	Input	[31:0]	地址，只有[4:0]有意义
WD	Input	[31:0]	写入数据
Clk	Input	1	时钟信号
WE	Input	1	写入使能
Reset	Input	1	初始化信号
RD	Output	[31:0]	读取数据

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	写入	当时钟上升沿来临时，如果 Reset 为 0 且 WE 为 1，则再 A 的位置写入 WD

2	读取	RD 始终为地址为 A 的数据的值
3	清空	Reset 为 1 时，所有数据清 0

5、EXT（拓展器）

接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
Imm	Input	[15:0]	输入立即数
ExtCtrl	Input	[1:0]	Extender 控制信号
Result	Output	[31:0]	拓展结果

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	0 拓展	$Result = \{ \{16\{0\}\}, Imm \}$
2	符号拓展	$Result = \{ \{16\{Imm[15]\}\}, Imm \}$
3	加载到高位	$Result = \{ Imm, \{16\{0\}\} \}$
4	1 拓展	$Result = \{ \{16\{1\}\}, Imm \}$

6、BC(Branch_Control 分支控制)

分支的控制信号既关乎数据流，也关乎控制信号，因此在下面定义控制信号之前定义描述。

接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
Is_Br	Input	1	是否为分支指令
RD1	Input	32	RD1
RD2	Input	32	RD2
RT	Input	5	RT
Br	Output	1	是否分支跳转

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	分支判断	$Br = IsBr \& \sim((RD1 \wedge RD2))$;

二、功能控制信号与数据通路

1、指令编码

各个指令的 opcode 和 funct

	opcode[5:0]	funct[5:0]
ADDU	000000	100001
SUBU	000000	100011
NOP (SLL)	000000	000000
JR	000000	001000
ORI	001101	\
LW	100011	\
SW	101011	\
BEQ	000100	\
LUI	001111	\
JAL	000011	\

NOP 即为 SLL。

2、数据流与控制信号定义

数据流：

[数据通路与控制信号.xlsx](#)

控制信号真值表：

通过以上的数据通路列表，确定选择信号，并通过器件的使用情况来确定各个元件的写使能信号和模式。

[数据通路与控制信号.xlsx](#)

为了方便，以上的值为 X 时，均取 0.

三、冒险

分析与策略

分析

能转发就转发，不能就暂停

每一级流水线 cpu 一旦计算出结果，就可以向前转发。

一旦一个地方需要 RD1/RD2，就可以接受转发。

策略

对于每个指令，译码出 Tnew（计算出结果的时间），Tuse（最晚得到正确寄存器值的时间），用大小比较决定转发还是暂停。

Tnew 与 Tuse

[数据通路与控制信号.xlsx](#)

暂停机制

代码

```
assign A1Tnew= IDA1==DEA3 ? DETnew :  
              IDA1==EMA3 ? EMTnew :  
              IDA1==MWA3 ? MWTnew :  
              2'd0;  
assign A2Tnew= IDA2==DEA3 ? DETnew :  
              IDA2==EMA3 ? EMTnew :  
              IDA2==MWA3 ? MWTnew :  
              2'd0;  
  
assign stall= (IDA1!=0&&A1Tnew>Tuse1)|| (IDA2!=0&&A2Tnew>Tuse2);
```

转发机制

转发目的地

均为外部转发。

GRF 的输出的 RD1, RD2;

D/Ereg 和 E/Mreg 的输出的 RD1, RD2.

代码

```
assign D1FWSel= IDA1==5'd0 ? 2'd0 :  
                IDA1==DEA3&&DETnew==0 ? 2'd1 :  
                IDA1==EMA3&&EMTnew==0 ? 2'd2 :  
                IDA1==MWA3&&MWTnew==0 ? 2'd3 :  
                2'd0;  
assign D2FWSel= IDA2==5'd0 ? 2'd0 :  
                IDA2==DEA3&&DETnew==0 ? 2'd1 :  
                IDA2==EMA3&&EMTnew==0 ? 2'd2 :  
                IDA2==MWA3&&MWTnew==0 ? 2'd3 :  
                2'd0;  
assign E1FWSel= DEA1==5'd0 ? 2'd0 :  
                DEA1==EMA3&&EMTnew==0 ? 2'd1 :  
                DEA1==MWA3&&MWTnew==0 ? 2'd2 :  
                2'd0;  
assign E2FWSel= DEA2==5'd0 ? 2'd0 :  
                DEA2==EMA3&&EMTnew==0 ? 2'd1 :  
                DEA2==MWA3&&MWTnew==0 ? 2'd2 :  
                2'd0;  
assign M1FWSel= EMA1==5'd0 ? 2'd0 :  
                EMA1==MWA3&&MWTnew==0 ? 2'd1 :  
                2'd0;  
assign M2FWSel= EMA2==5'd0 ? 2'd0 :  
                EMA2==MWA3&&MWTnew==0 ? 2'd1 :  
                2'd0;
```

四、CPU 的测试

1、测试电路

TB 编写

由于写入寄存器和 DM 时都有输出，可以通过这些输出来调试。

因此只需要使用复位即可

先设置 reset=1;

在#100 后设置 reset=0

2、测试集

测试用例 1

使用题目给出的测试代码：

```
341c0000
341d0000
34e11010
8c0a0000
ac010000
3c028723
34037856
3c0485ff
34050001
3c06ffff
34e7ffff
00220821
00234821
00224023
00e00023
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
13910003
00000000
08000c2c
00000000
10220013
00000000
3402000c
00000000
00000000
00000000
00000000
0c000c22
ac410000
08000c2c
00220821
00220821
00220821
00220821
```

ac5f0000
8c410000
00000000
00000000
00000000
00200008
ac5f0000
1000ffff
00000000

测试用例 2

```
ori $s1, $0, 32
ori $s2, $0, 0
ori $s0, $0, 0
for_1_begin:
beq $s0, $s1, for_1_end
    sw $s0, 0($s2)
    ori $t0, $0, 4
    addu $s2, $s2, $t0
ori $t0, $0, 1
addu $s0, $s0, $t0
beq $0, $0, for_1_begin
for_1_end:
nop
```

简单的把内存 0-31 填充上数字的程序。

期望下，内存中 0-31 地址分别被填充 0-31

测试用例 3

```
ori $0, $0, 0xffffffff
ori $1, $0, 0xffffffff
ori $2, $0, 0xffffffff
ori $3, $0, 0xffffffff
ori $4, $0, 0xffffffff
ori $5, $0, 0xffffffff
ori $6, $0, 0xffffffff
ori $7, $0, 0xffffffff
ori $8, $0, 0xffffffff
ori $9, $0, 0xffffffff
ori $10, $0, 0xffffffff
ori $11, $0, 0xffffffff
ori $12, $0, 0xffffffff
ori $13, $0, 0xffffffff
ori $14, $0, 0xffffffff
ori $15, $0, 0xffffffff
ori $16, $0, 0xffffffff
ori $17, $0, 0xffffffff
ori $18, $0, 0xffffffff
ori $19, $0, 0xffffffff
ori $20, $0, 0xffffffff
ori $21, $0, 0xffffffff
ori $22, $0, 0xffffffff
ori $23, $0, 0xffffffff
ori $24, $0, 0xffffffff
ori $25, $0, 0xffffffff
ori $26, $0, 0xffffffff
ori $27, $0, 0xffffffff
ori $28, $0, 0xffffffff
ori $29, $0, 0xffffffff
ori $30, $0, 0xffffffff
ori $31, $0, 0xffffffff
```

填充所有寄存器

测试用例 4

```
jal init    #init()

ori $s0, $0, 1
ori $s1, $0, 1024
for_1_begin:
beq $s0, $s1, for_1_end #for i = 1 to 1024
nop

    sll $s2, $s0, 2

    lw $t0, -4($s2) #get a[i-1]
    ori $t1, $0, 0x8000    #try zero extern (16'b1000...)
    subu $t0, $t0, $t1
    sw $t0, 0($s2)        #a[i]=a[i-1]-0x8000    // can less than 0

ori $t0, $0, 1
addu $s0, $s0, $t0
j for_1_begin
nop
for_1_end:

jal end #end of program

init:    #void init()

    ori $t0, $0, 0x7111 #to try the lui    //lui is {imm,{16{0}}}, not
    {imm, $rs}
    lui $t0, 0x00ff
    ori $t0, 0x8000    #0x0ff8000(9 continouns zero begin from 16's bits)

    sw $t0, 0($0) #a[0] = 0x00010000
    j init_end

init_end:
jr $ra

end:
```

期望下内存从 0x00078000 填充至 0xffff80000

测试用例 5

```
lui $t1, 0x1234
ori $t1, $t1, 0x5678
```

```
sb $t1,0($0)
sb $t1,1($0)
sb $t1,2($0)
sb $t1,3($0)
```

```
sh $t1,4($0)
sh $t1,6($0)
```

```
swl $t1,8($0)  #8+0
swl $t1,13($0) #12+1
swl $t1,18($0) #16+2
swl $t1,23($0) #20+3
```

```
swr $t1,24($0) #24+0
swr $t1,29($0) #28+1
swr $t1,34($0) #32+2
swr $t1,39($0) #36+3
```

```
sw $t1, 40($0)
```

测试各种 s 指令

测试用例 6

```
li $t1 0x12345678
sw $t1, 0($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lb $t2, 0($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lb $t2, 1($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lb $t2, 2($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lb $t2, 3($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lh $t2, 0($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lh $t2, 2($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lbu $t2, 0($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lbu $t2, 1($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lbu $t2, 2($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lbu $t2, 3($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lhu $t2, 0($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lhu $t2, 2($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lw $t2, 0($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwl $t2, 0($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwl $t2, 1($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwl $t2, 2($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwl $t2, 3($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwr $t2, 0($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwr $t2, 1($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwr $t2, 2($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwr $t2, 3($0)
```

测试用例 7

本测试用例使用以下代码生成，枚举了各种 Tuse 和 Tnew。

由于测试代码太大，这里放不下，测试代码附在压缩文件中。

```
#include<cstdio>

char new1[4][1000]={ "", "lui $30, 0x1234", "addu $30, $28, $29", "lw  
$30, 0($0)"};
char new2[4][1000]={ "", "jal j_%d", "subu $31, $29, $28", "lw $31, 0($0)"};
char new3[4][1000]={ "", "lui $31, 0x1234", "addu $30, $28, $29", "lw  
$31, 0($0)"};
char use[3][1000]={ "beq $30, $31, next_%d", "addu $1, $30, $31", "sw $31,  
4($0)"};

int main()
{
    freopen("sample2.asm", "w", stdout);
    puts("ori $28, $0, 0x1234");
    puts("ori $29, $0, 0x5678");
    puts("sw $29, 0($0)");
    int cnt=0;
    for(int i=1; i<=3; i++)
    {
        for(int j=1; j<=3; j++)
        {
            for(int k=1; k<=3; k++)
            {
                for(int l=0; l<=2; l++)
                {
                    cnt++;
                    puts(new1[i]);
                    if(j==1)
                    {
                        printf(new2[j], cnt);
                        putchar(10);
                    }
                    else
                        puts(new2[j]);
                    puts(new3[k]);
                    printf("j_%d:\n", cnt);
                }
            }
        }
    }
}
```

```
    if(l==0)
    {
        printf(use[l],cnt);
        putchar(10);
    }
    else
        puts(use[l]);
    puts("nop");
    printf("next_%d:\n",cnt);
    puts("nop");
    puts("nop");
    puts("nop");
    puts("nop");
    puts("nop");
    }
    }
    }
    }
```

思考题

1. 在本实验中你遇到了哪些不同指令组合产生的冲突？你又是如何解决的？相应的测试样例是什么样的？请有条理的罗列出来。(非常重要)

搭建 cpu 时，不用考虑**具体**的指令组合的造成冲突。

我遇到了的冲突情况并解决的方法见下表：(Tnew 表示某一级流水线寄存器中存在一个与写入寄存器当前 FD 的指令所需要的寄存器相同的指令的剩余 Tnew)

	Tuse=0	Tuse=1	Tuse=2
Tnew=1	暂停	转发或无影响	转发或无影响
Tnew=2	暂停	暂停	转发或无影响
Tnew=3	暂停	暂停	暂停

解决方法：使用转发和暂停。

在构建测试样例时，可以考虑具体的指令组合：

这里使用 c 语言编写程序，枚举了连续 4 条指令，前三条指令可能为 Tnew=1、2、3 的，第四条指令为 Tuse 为 0、1、2 的，生成测试程序的代码在测试用例 7 中，所生成的代码附在压缩文件中。