

# 使用 Logism 的单周期 mips CPU 设计文档

17373436 林昱同

## 一、模块规格

### 1、IFU(取指令单元)

端口定义：


端口名	方向	位宽	功能简述
Clk	Input	1	时钟信号
Reset	Input	1	复位
nPC_ctrl	Input	[1:0]	是否为分支/跳转指令
Imm	Input	[31:0]	分支/跳转指令的数
Instr	Output	[31:0]	当前的指令
PC	Output	[31:0]	当前 PC 值

### 功能描述

序号	功能名	功能描述
1	复位	当 reset 为 1 时，PC 变为 0
2	下一条指令	当 Clk 上升沿来临时 当 nPC_ctrl 为 00 时，PC<=PC+4 当 nPC_ctrl 为 01 时，PC<=PC+4+{Imm,2'b00}

		<p>当 nPC_ctrl 为 10 时, PC&lt;-</p> <p>{PC[31:28],Imm[25:0],2'b00}</p> <p>当 nPC_ctrl 为 11 时, PC&lt;-Imm</p>
--	--	---

电路图

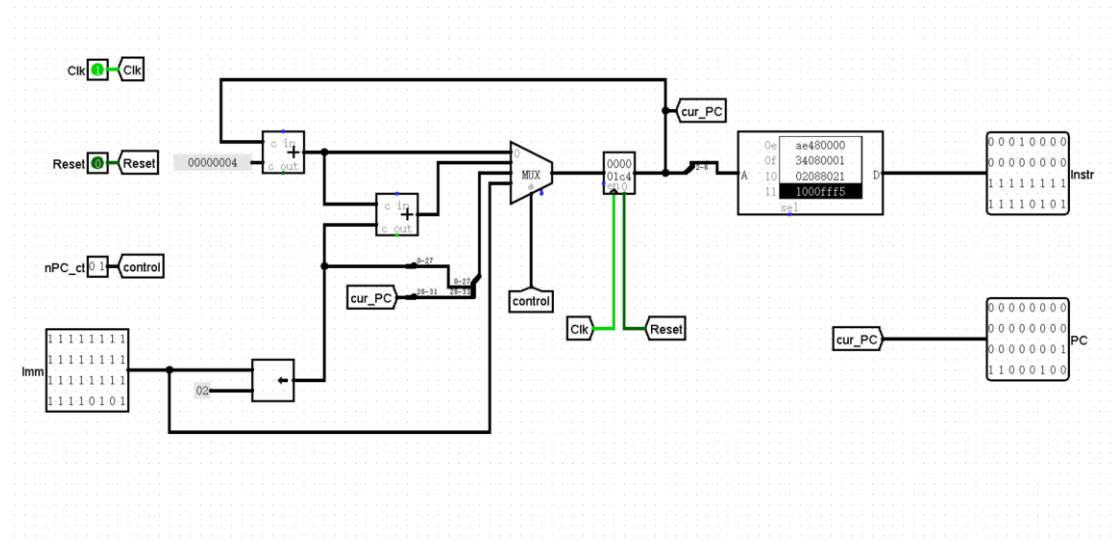

## 2、GRF 单元（通用寄存器单元）

### 端口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
A1	Input	[4:0]	读寄存器编号 1
A2	Input	[4:0]	读寄存器标号 2
A3	Input	[4:0]	写寄存器编号
WD	Input	[31:0]	写入数据
Clk	Input	1	时钟信号
Reset	Input	1	复位信号


WE	Input	1	写入使能
RD1	Output	[31:0]	寄存器值 1
RD2	Output	[31:0]	寄存器值 2

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	复位	当 reset 为 1 时，所有寄存器值均变为 0
2	读取值	RD1 RD2 始终为 A1 和 A2 编号的寄存器的值
3	写入	当 WE 为 1 时，向 A3 号寄存器写入 WD

电路描述

电路使用倍增的方法搭出，因此完全不宜放于此，这里放置顶层电路。

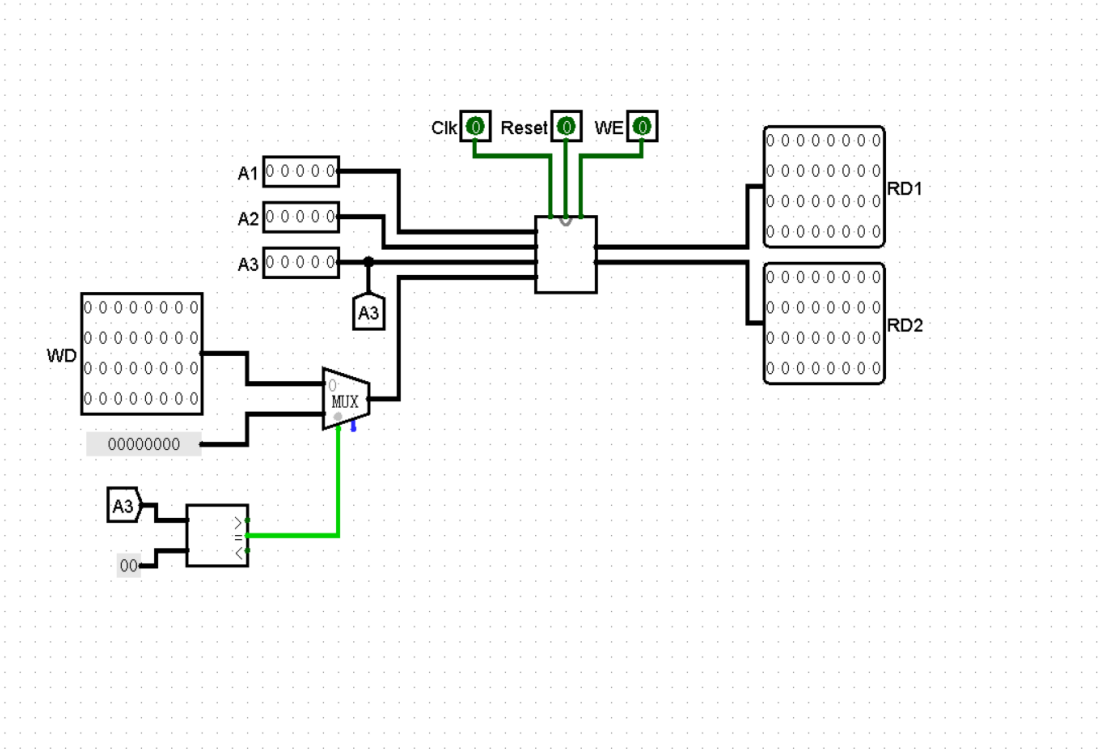

### 3、ALU（算术逻辑单元）


#### 接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
SrcA	Input	[31:0]	数据 A
SrcB	Input	[31:0]	数据 B
ALUCtrl	Input	[2:0]	ALU 功能控制信号
Shamt	Input	[4:0]	移位控制
Zero	Output	1	运算结果是否为零
ALUResult	Output	[31:0]	运算结果

#### 功能描述

序号	功能名	功能描述
1	加	ALUCtrl=2'b000, ALUResult=SrcA+SrcB
2	减	ALUCtrl=2'b001, ALUResult=SrcA-SrcB
3	或	ALUCtrl=2'b010, ALUResult=SrcA SrcB
4	比较	ALUCtrl=2'b010, Zero=SrcA==SrcB
5	逻辑左移	ALUCtrl=2'b100, ALUResult=SrcB<<Shamt

电路实现

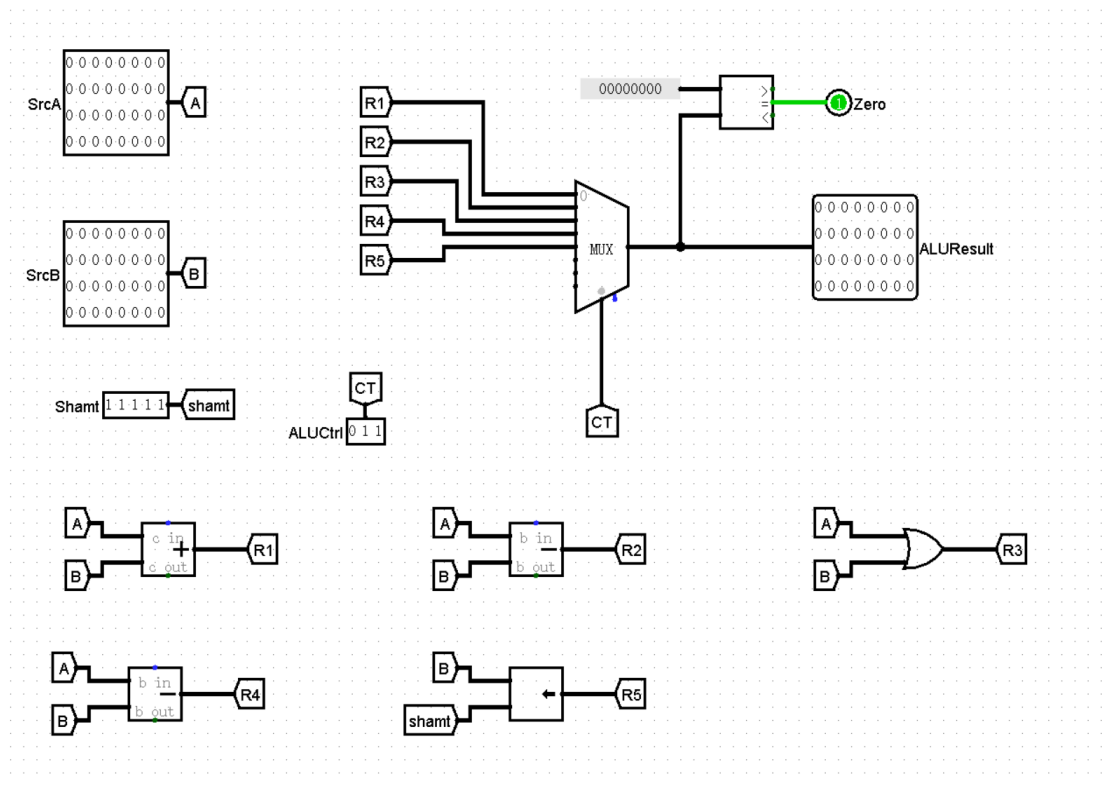

4、DM（数据储存器）


接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
A	Input	[31:0]	地址，只有[4:0]有意义
WD	Input	[31:0]	写入数据
Clk	Input	1	时钟信号
WE	Input	1	写入使能
Reset	Input	1	初始化信号
RD	Output	[31:0]	读取数据

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	写入	当时钟上升沿来临时，如果 Reset 为 0 且 WE 为 1，则再 A 的位置写入 WD
2	读取	RD 始终为地址为 A 的数据的值
3	清空	Reset 为 1 时，所有数据清 0

电路图

 

5、EXT（拓展器）

接口定义


端口名	方向	位宽	功能简述
-----	----	----	------

Imm	Input	[15:0]	输入立即数
ExtCtrl	Input	[1:0]	Extender 控制信号
Result	Output	[31:0]	拓展结果

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	0 拓展	$Result = \{16\{0\}\}, Imm$
2	符号拓展	$Result = \{16\{Imm[15]\}\}, Imm$
3	加载到高位	$Result = \{Imm, 16\{0\}\}$
4	1 拓展	$Result = \{16\{1\}\}, Imm$

电路图

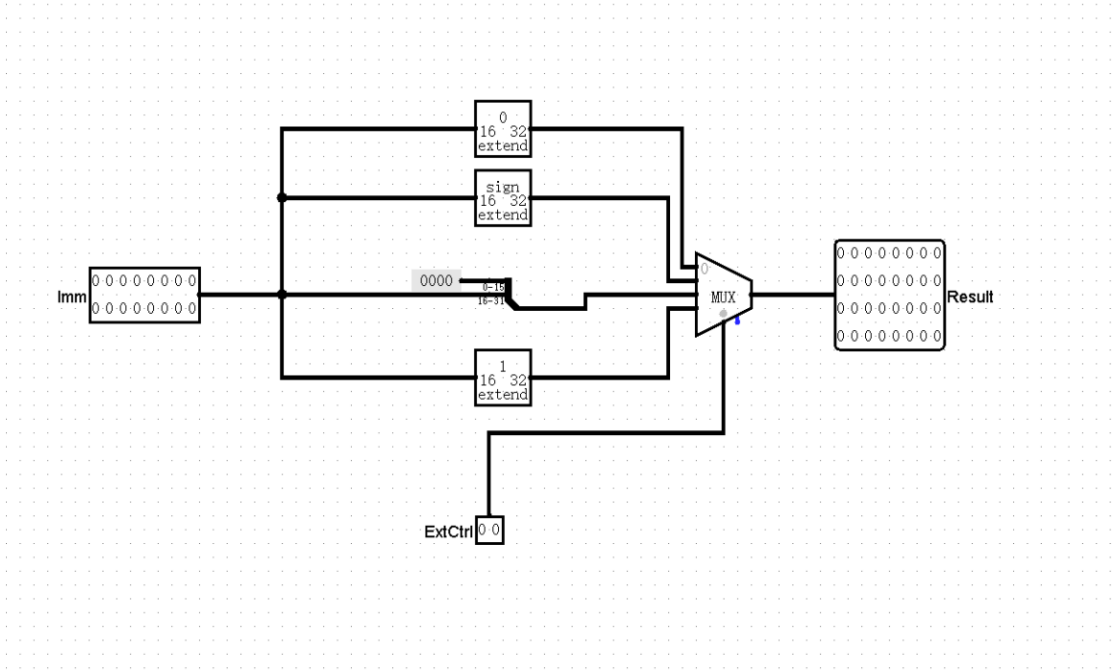

## 6、BC(Branch\_Control 分支控制)

分支的控制信号既关乎数据流，也关乎控制信号，因此在下面定义控制信号之前定义描述。


由于只需要一个 beq，所以这里直接使用一个与门即可。

### 接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
Br	Input	1	是否为分支指令
Zero	Input	1	结果是否为 0
nPC_Ctrl	Output	1	是否分支跳转

### 功能描述

序号	功能名	功能描述
1	分支判断	$nPC\_Ctrl = Br \& Zero$

 



---

## 二、控制信号



### 1、指令编码

各个指令的 opcode 和 funct

	opcode[5:0]	funct[5:0]
ADDU	000000	100001
SUBU	000000	100011
ORI	001101	\
LW	100011	\
SW	101011	\
BEQ	000100	\
LUI	001111	\
NOP (SLL)	000000	000000

由以上的控制信号的编码绘制出译码器。

## 译码电路图

 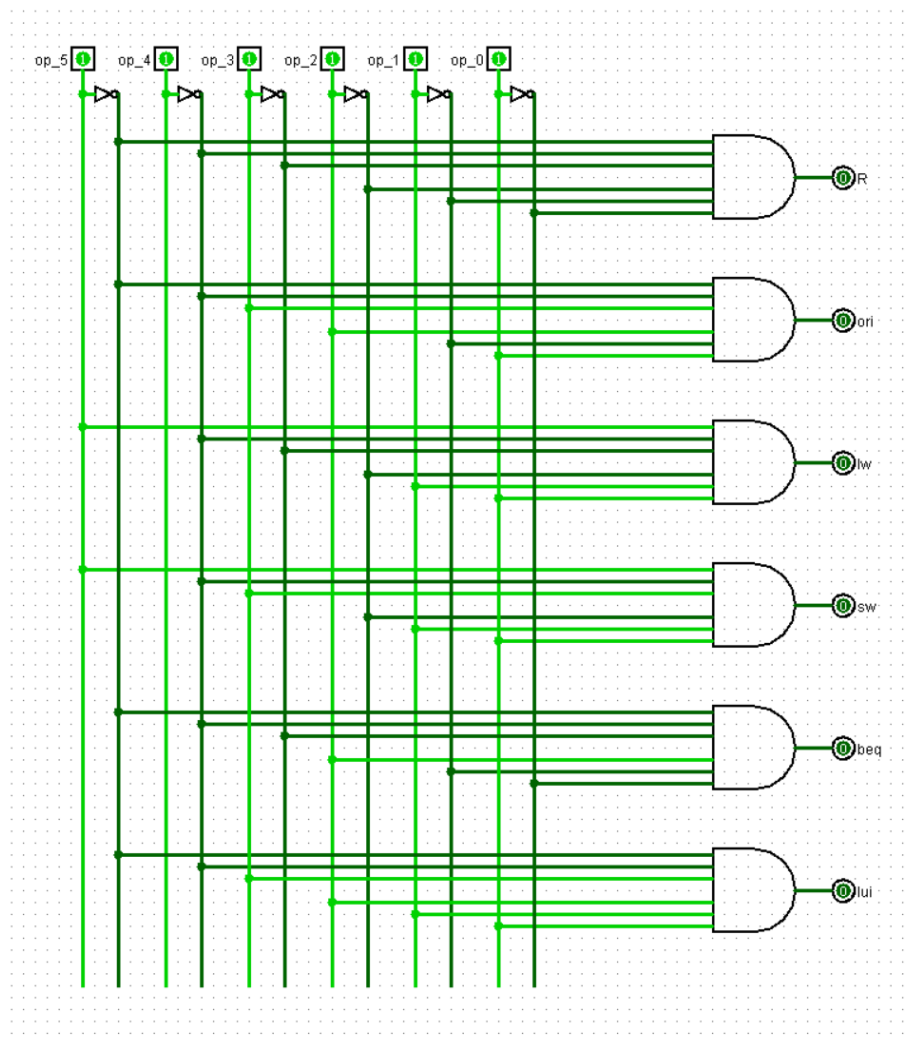

可以看作是一个与电路，也可以看作是独热编码

## 2、数据流与控制信号定义


数据流：

	IFU .Imm	GRF .A1	GRF .A2	GRF .A3	GRF .WD	ALU .SrcA	ALU .SrcB	DM .A	DM .D	EXT .Imm	BC .Zero
ADDU	\	IFU .instr [25:21]	IFU .instr [20:16]	IFU .instr [15:11]	ALU .Result	GRF .RD1	GRF .RD2	\	\	\	\
SUBU	\	IFU .instr [25:21]	IFU .instr [20:16]	IFU .instr [15:11]	ALU .Result	GRF .RD1	GRF .RD2	\	\	\	\
ORI	\	IFU .instr [25:21]	\	IFU .instr [20:16]	ALU .Result	GRF .RD1	EXT .Re	\	\	IFU .instr [15:0]	\
LW	\	IFU .instr [25:21]	\	IFU .instr [20:16]	DM .RD	GRF .RD1	EXT .Re	ALU .Re	\	IFU .instr [15:0]	\
SW	\	IFU .instr [25:21]	IFU .instr [20:16]	\	\	GRF .RD1	EXT .Re	ALU .Re	GRF .RD2	IFU .instr [15:0]	\
BEQ	IFU .instr [15:0]	IFU .instr [25:21]	IFU .instr [20:16]	\	\	GRF .RD1	GRF .RD2	\	\	\	ALU .Zero
LUI	\	IFU .instr [25:21]	\	IFU .instr [20:16]	ALU .Result	GRF .RD1	EXT .Re	\	\	IFU .instr [15:0]	\
SLL	\	\	IFU .instr [20:16]	IFU .instr [15:11]	ALU .Result	\	GRF .RD2	\	\	\	\
汇总	IFU .instr [15:0]	IFU .instr [25:21]	IFU .instr [20:16]	IFU .instr [15:11]  IFU .instr [20:16]	ALU .Result  DM .RD	GRF .RD1	GRF .RD2  EXT .Re	ALU .Re	GRF .RD2	IFU .instr [15:0]	ALU .Zero
对应 控制 信号	\	\	\	Reg3Src	Data toReg	\	ALUSrc	\	\	\	\

这里有几个显然固定的数据流没有标识，比如 control 的 opcode 和 funct、

ALU 的 shamt。 以及一些不好分辨时数据流还是控制信号的， 比如 nPC\_ct 。

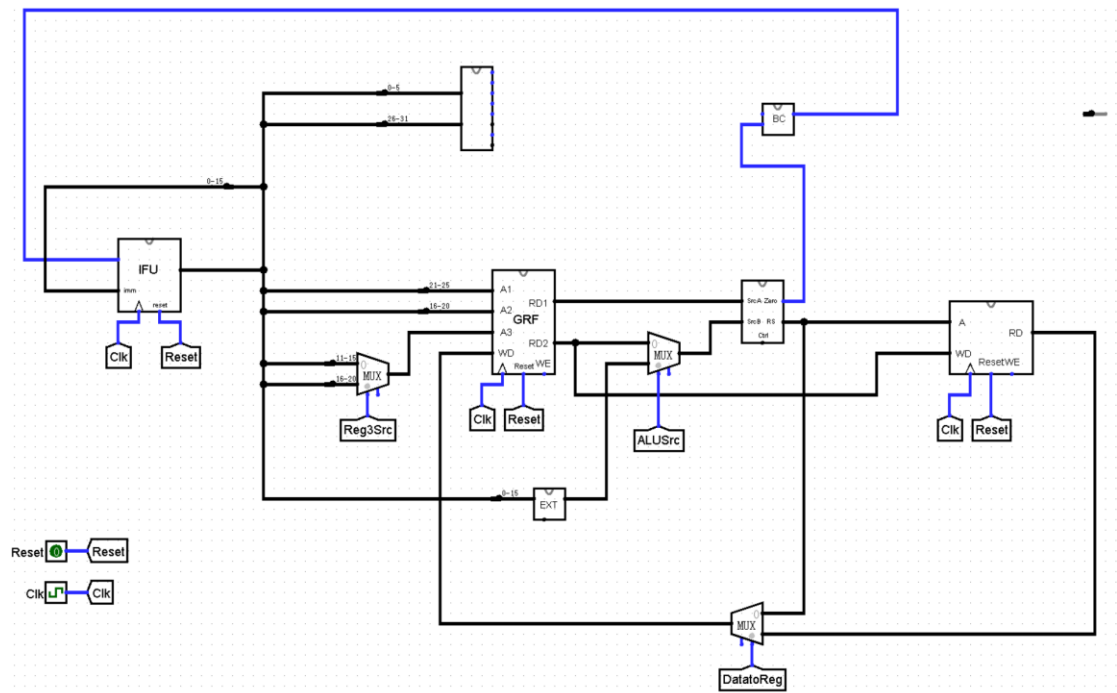通过这些数据通路，确定选择器的控制信号，并绘制出数据通路如下：(下图未加 sll)；



控制信号真值表:

通过以上的数据通路列表，确定选择信号，并通过器件的使用情况来确定各个元件的写使能信号和模式。


	Br	Reg3Src	DatatoReg	RegWE	ALUSrc	ALUCtrl	DMWE	EXTCtrl
ADDU	0	0	0	1	0	000	0	X
SUBU	0	0	0	1	0	001	0	X
ORI	0	1	0	1	1	010	0	00
LW	0	1	1	1	1	000	0	01
SW	0	X	X	0	1	000	1	01
BEQ	1	X	X	0	0	011	0	X

LUI	0	1	0	1	1	000	0	10
SLL (NOP)	0	1	0	1	0	100	0	X


为了方便，以上的值为 X 时，均取 0.

每个控制信号可以理解为指令的独热编码的或（和）。

以下为电路：

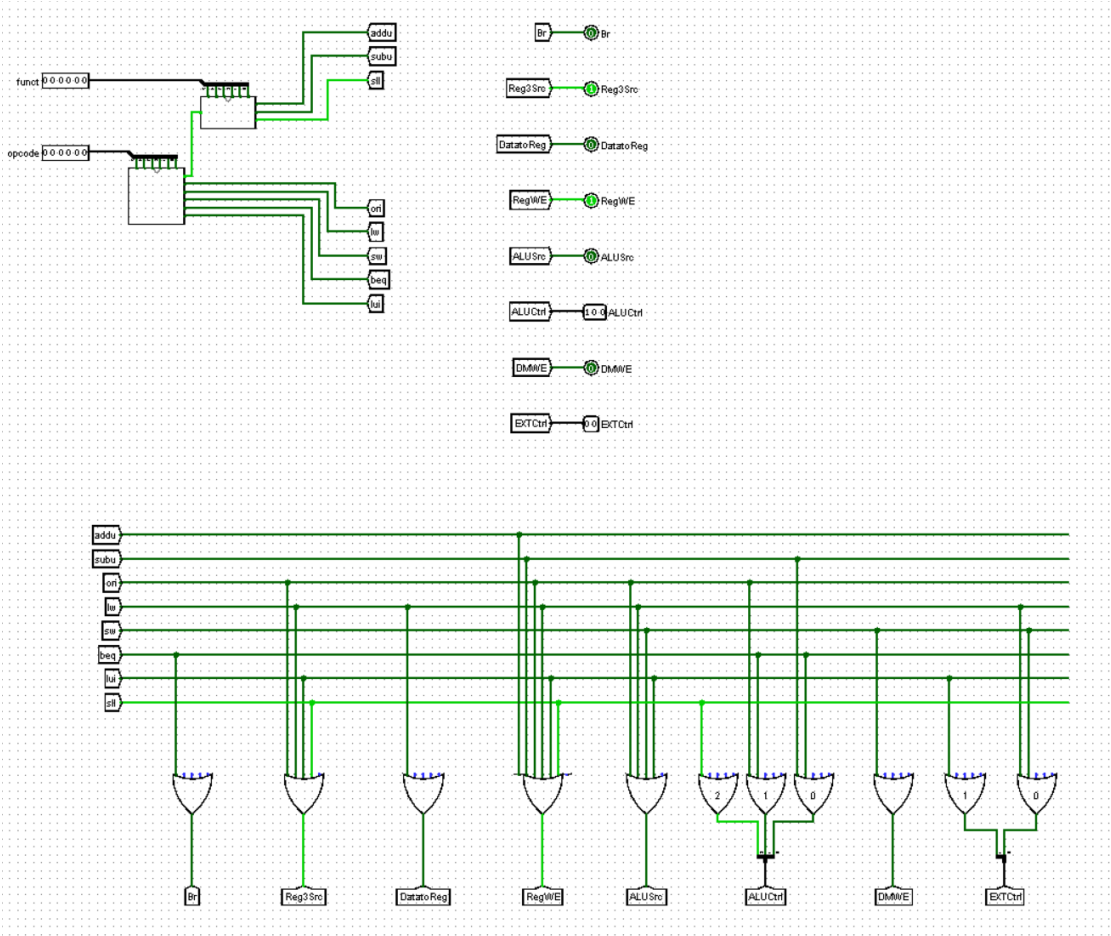

### 3、连接控制信号，完成cpu

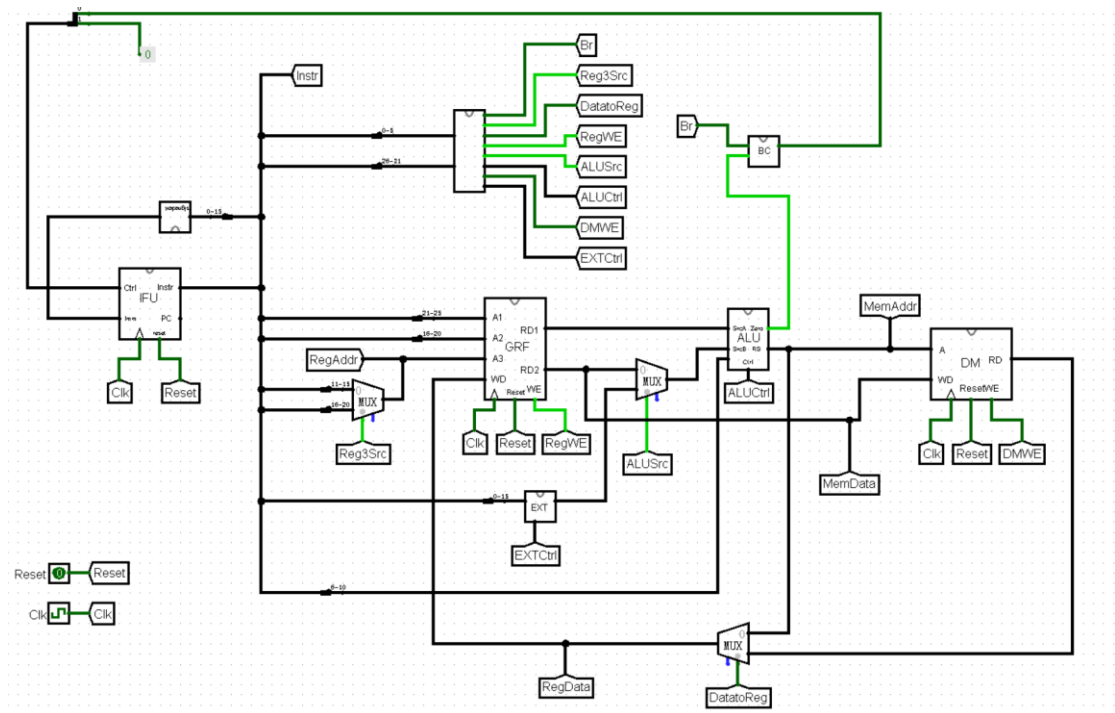


---


### 三、CPU 的测试

#### 1、测试电路

使用 tunnel 引出关键数据

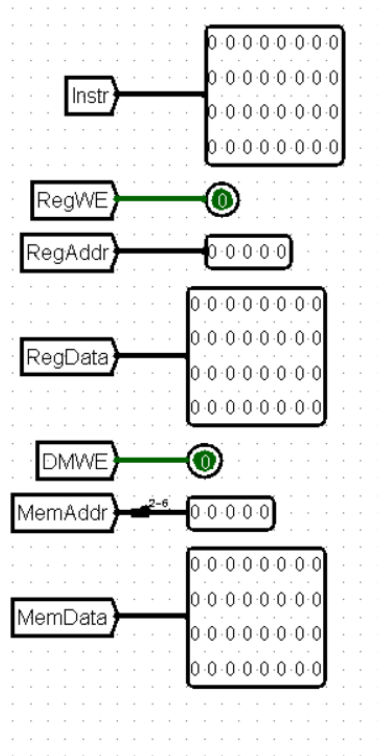

## 测试电路

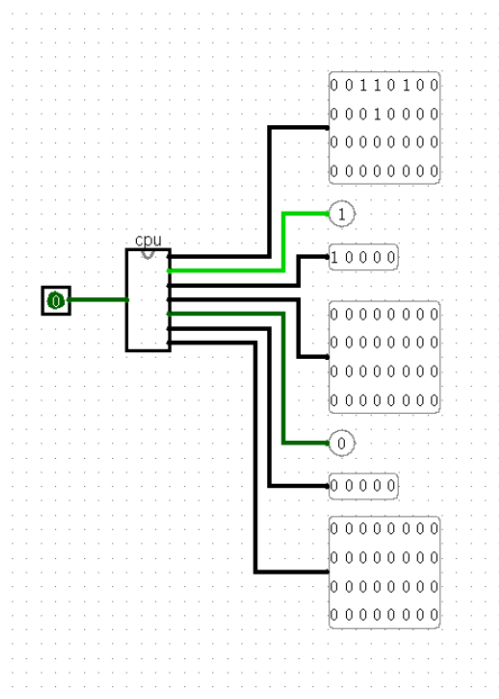



---

## 2、测试集

### 测试用例 1

题目给出的测试代码：

```
ori $28,$0,0
ori $29,$0,0
ori $0,$0,33016
ori $14,$23,871
ori $19,$12,30364
ori $29,$6,42297
ori $5,$3,50652
ori $30,$5,4081
ori $18,$3,44829
ori $22,$10,26114
ori $30,$15,29351
ori $23,$1,65315
ori $25,$29,25758
ori $16,$20,49051
ori $30,$31,19980
ori $17,$24,62621
lui $17,15358
lui $5,29747
lui $3,50257
lui $4,50225
lui $28,9433
lui $27,61658
lui $12,52328
lui $10,4493
lui $16,8682
lui $22,4443
lui $24,20230
lui $18,5598
```

图源自讨论区

### 测试用例 2

```
ori $s1,$0,32
ori $s2,$0,0
ori $s0,$0,0
for_1_begin:
beq $s0,$s1,for_1_end
sw $s0,0($s2)
ori $t0,$0,4
addu $s2,$s2,$t0
ori $t0,$0,1
addu $s0,$s0,$t0
beq $0,$0,for_1_begin
for_1_end:
nop
```

---

简单的把内存 0-31 填充上数字的程序。

期望下，内存中 0-31 地址分别被填充 0-31

### 测试用例 3

```
ori $s2, $0, 0 #the address of a[0]

ori $t0, $0, 0x7111 #to try the lui    //lui is {imm,{16{0}}}, not {imm,
$rs}
lui $t0, 0x7
ori $t0, 0x8000    #0x0078000([39:24]=01111000)

sw $t0, 0($s2) #a[0] = 0x00010000

ori $s0, $0, 1
ori $s1, $0, 32
for_1_begin:
beq $s0, $s1, for_1_end #for i = 1 to 31
nop

    ori $t0, $0, 4
    addu $s2, $s2, $t0

    lw $t0, -4($s2) #get a[i-1]
    ori $t1, $0, 0x8000    #try zero extern (16'b1000...)
    subu $t0, $t0, $t1
    sw $t0, 0($s2)    #a[i]=a[i-1]-0x8000    // can less than 0

ori $t0, $0, 1
addu $s0, $s0, $t0
beq $s0, $s0, for_1_end
nop
for_1_end:
```

期望下内存从 0x00078000 填充至 0xffff80000

---

## 四、思考题

### 模块规格（L0.T2）

若 PC（程序计数器）位数为 30 位，试分析其与 32 位 PC 的优劣。

两种方法各有优劣：

如使用 30 位，可以节约一定的寄存器资源，同时在 j 和 branch 指令时也不需要移位，但是在指令存储器前需要左移两位，因为 mips 存储器地址按字节寻址。（当然，logisim 里面的 ROM 和 RAM 是按字寻址的）同时，jr 指令需要移位。

如果使用 32 位，j 和 branch 指令的立即数需要移位，但是 jr 指令的立即数不需要移位。同时，寻址时可以直接寻址。

现在我们的模块中 IM 使用 ROM，DM 使用 RAM，GRF 使用寄存器，这种做法合理吗？请给出分析，若有改进意见也请一并给出。

GRF 使用寄存器合理，DM 使用 RAM 也合理，但是 IM 使用 ROM，不一定合理。因为现代的真实 cpu 中，指令存储器和数据存储器都在内存（RAM）或缓存（CACHE）中。同时，真是情况下，指令时可以改变的。

如果需要改进的话，如果多周期的 cpu，就可以把 IM 和 DM 放在一起。

---

## L0.T3

结合上文给出的样例真值表，给出 RegDst, ALUSrc, MemtoReg, RegWrite, nPC\_Sel, ExtOp 与 op 和 func 有关的布尔表达式（表达式中只能使用“与、或、非”3 种基本逻辑运算。）

$$\begin{aligned} \text{RegDst} &= \sim\text{op}[5] \sim\text{op}[4] \sim\text{op}[3] \sim\text{op}[2] \sim\text{op}[1] \sim\text{op}[0] \text{func}[5] \sim\text{func}[4] \sim\text{func}[3] \sim\text{func}[2] \sim\text{func}[1] \sim\text{func}[0] + \\ &\sim\text{op}[5] \sim\text{op}[4] \sim\text{op}[3] \sim\text{op}[2] \sim\text{op}[1] \sim\text{op}[0] \text{func}[5] \sim\text{func}[4] \sim\text{func}[3] \sim\text{func}[2] \text{func}[1] \sim\text{func}[0] \\ \text{ALUSrc} &= \sim\text{op}[5] \sim\text{op}[4] \text{op}[3] \text{op}[2] \sim\text{op}[1] \text{op}[0] + \text{op}[5] \sim\text{op}[4] \sim\text{op}[3] \sim\text{op}[2] \text{op}[1] \text{op}[0] + \text{op}[5] \sim\text{op}[4] \\ &\text{op}[3] \sim\text{op}[2] \text{op}[1] \text{op}[0] \\ \text{MemtoReg} &= \text{op}[5] \sim\text{op}[4] \sim\text{op}[3] \sim\text{op}[2] \text{op}[1] \text{op}[0] \\ \text{RegWrite} &= \sim\text{op}[5] \sim\text{op}[4] \sim\text{op}[3] \sim\text{op}[2] \sim\text{op}[1] \sim\text{op}[0] \text{func}[5] \sim\text{func}[4] \sim\text{func}[3] \sim\text{func}[2] \sim\text{func}[1] \\ &\sim\text{func}[0] + \sim\text{op}[5] \sim\text{op}[4] \sim\text{op}[3] \sim\text{op}[2] \sim\text{op}[1] \sim\text{op}[0] \text{func}[5] \sim\text{func}[4] \sim\text{func}[3] \sim\text{func}[2] \text{func}[1] \sim\text{func}[0] + \\ &\sim\text{op}[5] \sim\text{op}[4] \text{op}[3] \text{op}[2] \sim\text{op}[1] \text{op}[0] + \text{op}[5] \sim\text{op}[4] \sim\text{op}[3] \sim\text{op}[2] \text{op}[1] \text{op}[0] \\ \text{nPC\_Sel} &= \sim\text{op}[5] \sim\text{op}[4] \sim\text{op}[3] \text{op}[2] \sim\text{op}[1] \sim\text{op}[0] \\ \text{ExtOp} &= \text{op}[5] \sim\text{op}[4] \sim\text{op}[3] \sim\text{op}[2] \text{op}[1] \text{op}[0] + \text{op}[5] \sim\text{op}[4] \text{op}[3] \sim\text{op}[2] \text{op}[1] \text{op}[0] \end{aligned}$$

充分利用真值表中的 X 可以将以上控制信号化简为最简单的表达式， 请给出化简后的形式。

$$\begin{aligned} \text{RegDst} &= \sim\text{op}[5] \sim\text{op}[4] \\ \text{ALUSrc} &= \text{op}[0] \\ \text{MemtoReg} &= \text{op}[5] \\ \text{RegWrite} &= \sim\sim\text{op}[3] \sim\text{op}[2] + \text{op}[3] \text{op}[2] \\ \text{nPC\_Sel} &= \text{op}[2] \sim\text{op}[1] \sim\text{op}[0] \\ \text{ExtOp} &= \text{op}[1] \text{op}[0] \end{aligned}$$

---

事实上，实现 `nop` 空指令，我们并不需要将它加入控制信号真值表，为什么？请给出你的理由。

如果 `nop` 指令位 `0x00000000`，其实相当于 `sll $0, $0, $0`。如果所搭建的指令集中包含了 `sll`，的确就不需要了。如果不包含，则不加入真值表的话，单路的结果将会是所有控制信号全 0，这样，写入信号全 0，这条指令就不会有任何操作。

L0.T4

前文提到，“可能需要手工修改指令码中的数据偏移”，但实际上只需再增加一个 DM 片选信号,就可以解决这个问题。请阅读相关资料并设计一个 DM 改造方案使得无需手工修改数据偏移。

片选信号(chip select)即为选择使用哪个芯片的信号，一般是判断地址信号的高位是否是在范围内，然后通过一个端口决定这个存储器是否可用。

这里判断地址的前四位是否为 0003，不是的话，则使用 logisim 的 RAM 自带的 sel 端口禁用 RAM 即可。

除了编写程序进行测试外，还有一种验证 CPU 设计正确性的办法——形式验证。形式验证的含义是根据某个或某些形式规范或属性，使用数学的方法证明其正确性或非正确性。请搜索“形式验证

(Formal Verification)”了解相关内容后，简要阐述相比与测试，形式验证的优劣。

形式验证可以证明系统不存在某个缺陷，而软件测试不行，它只能判断系统

---

是否可以通过当前数据集。同时，形式验证可以判断软件是否满足某些属性。

但是，形式验证有一定的限制，同时，如果采用定理证明的方法，则需要较多的用户干预。