# 使用 Verilog HDL 的五级流水线 MIPS CPU 设计文档

17373436 林昱同

## 一、模块规格

## 1、NextPC(PC 计算)

### 端口定义:

| 端口名    | 方向     | 位宽     | 功能简述       |
|--------|--------|--------|------------|
| curPC  | Input  | [31:0] | 当前 PC      |
| Brlmm  | Input  | [31:0] | 拓展后的 Brlmm |
| Jlmm   | Input  | [25:0] | J 指令的 Imm  |
| JRImm  | Input  | [31:0] | JR 指令的目标地址 |
| Br     | Input  | 1      | 是否为分支指令    |
| Jump   | Input  | 1      | 是否为跳转指令    |
| JType  | Input  | 1      | 使用哪种跳转     |
| NPC    | Output | [31:0] | 下一个 PC     |
| PCAdd8 | Output | [31:0] | PC+8       |

| 序号 | 功能名   | 功能描述        |
|----|-------|-------------|
| 1  | 下一条指令 | 根据指令情况计算 PC |

### 2、GRF 单元(通用寄存器单元)

## 端口定义

| 端口名   | 方向     | 位宽     | 功能简述     |
|-------|--------|--------|----------|
| A1    | Input  | [4:0]  | 读寄存器编号1  |
| A2    | Input  | [4:0]  | 读寄存器标号 2 |
| A3    | Input  | [4:0]  | 写寄存器编号   |
| WD    | Input  | [31:0] | 写入数据     |
| clk   | Input  | 1      | 时钟信号     |
| reset | Input  | 1      | 复位信号     |
| WE    | Input  | 1      | 写入使能     |
| RD1   | Output | [31:0] | 寄存器值1    |
| RD2   | Output | [31:0] | 寄存器值 2   |

| 序号 | 功能名 | 功能描述                            |
|----|-----|---------------------------------|
| 1  | 复位  | 当 reset 为 1 时,所有寄存器值均变为 0       |
| 2  | 读取值 | RD1 RD2 始终为 A1 和 A2 编号的寄存器的值    |
| 3  | 写入  | 当 clk 上升沿来临时,如 WE 为 1,向 A3 号寄存器 |
|    |     | 写入 WD                           |

## 3、ALU(算术逻辑单元)

## 接口定义

| 端口名       | 方向     | 位宽     | 功能简述       |
|-----------|--------|--------|------------|
| SrcA      | Input  | [31:0] | 数据 A       |
| SrcB      | Input  | [31:0] | 数据 B       |
| ALUCtrl   | Input  | [7:0]  | ALU 功能控制信号 |
| Shamt     | Input  | [4:0]  | 移位控制       |
| ALUResult | Output | [31:0] | 运算结果       |

| 序号 | 功能名  | 功能描述                 |  |  |
|----|------|----------------------|--|--|
|    |      | ALUCtrl              | ALUResult                                  |  |
| 0  | 加    | 0000000              | SrcA+SrcB                                  |  |
| 1  | 减    | 0000001              | SrcA-SrcB                                  |  |
| 2  | 与    | 00000010             | SrcA&SrcB                                  |  |
| 3  | 或    | 00000011             | SrcA SrcB                                  |  |
| 4  | 异或   | 00000100             | SrcA^SrcB                                  |  |
| 5  | 或非   | 00000101             | !(SrcA SrcB)                               |  |
| 6  | 逻辑左移 | 00000110             | SrcB< <shamt< td=""></shamt<>              |  |
| 7  | 逻辑右移 | 00000111 SrcB>>shamt |  |  |
| 8  | 算术右移 | 00001000             | <pre>\$signed(SrcB&gt;&gt;&gt;shamt)</pre> |  |

| 9  | 等于比较 | 00001001 | SrcA==SrcB                 |
|----|------|----------|----------------------------|
| 10 | 小于比较 | 00001010 | SrcA <srcb< td=""></srcb<> |
| 11 | 小于等于 | 00001011 | SrcA<=SrcB                 |
| 12 | 大于比较 | 00001100 | SrcA>SrcB                  |
| 13 | 大于等于 | 00001101 | SrcA>=SrcB                 |
| 14 |      |          |                            |
| 15 |      |          |                            |

### 4、DM(数据储存器)

### 接口定义

| 端口名   | 方向     | 位宽     | 功能简述          |
|-------|--------|--------|---------------|
| А     | Input  | [31:0] | 地址,只有[4:0]有意义 |
| WD    | Input  | [31:0] | 写入数据          |
| Clk   | Input  | 1      | 时钟信号          |
| WE    | Input  | 1      | 写入使能          |
| Reset | Input  | 1      | 初始化信号         |
| RD    | Output | [31:0] | 读取数据          |

| 序号 | 功能名 | 功能描述                          |
|----|-----|-------------------------------|
| 1  | 写入  | 当时钟上升沿来临时,如果 Reset 为 0 且 WE 为 |
|    |     | 1,则再 A 的位置写入 WD               |

| 2 | 读取 | RD 始终为地址为 A 的数据的值   |
|---|----|---------------------|
| 3 | 清空 | Reset 为 1 时,所有数据清 0 |
|   |    |                     |

### 5、EXT (拓展器)

### 接口定义

| 端口名     | 方向     | 位宽     | 功能简述          |
|---------|--------|--------|---------------|
| lmm     | Input  | [15:0] | 输入立即数         |
| ExtCtrl | Input  | [1:0]  | Extender 控制信号 |
| Result  | Output | [31:0] | 拓展结果          |

### 功能描述

| 序号 | 功能名   | 功能描述                       |
|----|-------|----------------------------|
| 1  | 0 拓展  | Result={{16{0}},Imm}       |
| 2  | 符号拓展  | Result={{16{Imm[15]}},Imm} |
| 3  | 加载到高位 | Result={Imm, {16{0}}}      |
| 4  | 1 拓展  | Result={{16{1}},Imm}       |

## 6、BC(Branch \_Control 分支控制)

分支的控制信号既关乎数据流,也关乎控制信号,因此在下面定义控制信号 之前定义描述。

## 接口定义

| 端口名   | 方向     | 位宽 | 功能简述    |
|-------|--------|----|---------|
| ls_Br | Input  | 1  | 是否为分支指令 |
| RD1   | Input  | 32 | RD1     |
| RD2   | Input  | 32 | RD2     |
| RT    | Input  | 5  | RT      |
| Br    | Output | 1  | 是否分支跳转  |

| 序号 | 功能名  | 功能描述                   |
|----|------|------------------------|
| 1  | 分支判断 | Br=IsBr&~( (RD1^RD2)); |

### 二、功能控制信号与数据通路

### 1、指令编码

## 各个指令的 opcode 和 funct

|           | opcode[5:0] | funct[5:0] |  |
|-----------|-------------|------------|--|
| ADDU      | 000000      | 100001     |  |
| SUBU      | 000000      | 100011     |  |
| NOP (SLL) | 000000      | 000000     |  |
| JR        | 000000      | 001000     |  |
| ORI       | 001101      | \          |  |
| LW        | 100011      | \          |  |
| SW        | 101011      | \          |  |
| BEQ       | 000100      | \          |  |
| LUI       | 001111      | \          |  |
| JAL       | 000011      | \          |  |

NOP 即为 SLL。

### 2、数据流与控制信号定义

#### 数据流:

数据通路与控制信号.xlsx

### 控制信号真值表:

通过以上的数据通路列表,确定选择信号,并通过器件的使用情况来确定各 个元件的写使能信号和模式。

数据通路与控制信号.xlsx

为了方便,以上的值为 X 时,均取 0.

### 三、冒险

#### 分析与策略

#### 分析

能转发就转发,不能就暂停

每一级流水线 cpu 一旦计算出结果,就可以向前转发。

一旦一个地方需要 RD1/RD2,就可以接受转发。

#### 策略

对于每个指令,译码出 Tnew (计算出结果的时间),Tuse (最晚得到正确寄存器值的时间),用大小比较决定转发还是暂停。

Tnew 与 Tuse

数据通路与控制信号.xlsx

### 暂停机制

#### 代码

#### 转发机制

### 转发目的地

```
均为外部转发。
```

GRF 的输出的 RD1, RD2;

D/Ereg 和 E/Mreg 的输出的 RD1, RD2.

### 逻辑

当源寄存器已经计算出结果(Tnew=0)并且转发目标的 A1A2 为要写入的 A3 时,进行转发。

#### 代码

```
assign D1FWSel= IDA1==5'd0 ? 2'd0 :
              IDA1==DEA3&&DETnew==0&&DERegWE ? 2'd1 :
               IDA1==EMA3&&EMTnew==0&&EMRegWE ? 2'd2 :
               IDA1==MWA3&&MWTnew==0&&MWRegWE ? 2'd3 :
               2'd0;
assign D2FWSel= IDA2==5'd0 ? 2'd0 :
               IDA2==DEA3&&DETnew==0&&DERegWE ? 2'd1 :
               IDA2==EMA3&&EMTnew==0&&EMRegWE ? 2'd2 :
               IDA2==MWA3&&MWTnew==0&&MWRegWE ? 2'd3 :
               2'd0;
assign E1FWSel= DEA1==5'd0 ? 2'd0 :
              DEA1==EMA3&&EMTnew==0&&EMRegWE ? 2'd1 :
              DEA1==MWA3&&MWTnew==0&&MWRegWE ? 2'd2 :
               2'd0;
assign E2FWSel= DEA2==5'd0 ? 2'd0 :
              DEA2==EMA3&&EMTnew==0&&EMRegWE ? 2'd1 :
              DEA2==MWA3&&MWTnew==0&&MWRegWE ? 2'd2 :
               2'd0;
assign M1FWSel= EMA1==5'd0 ? 2'd0 :
               EMA1==MWA3&&MWTnew==0&&MWRegWE ? 2'd1 :
               2'd0;
assign M2FWSel= EMA2==5'd0 ? 2'd0 :
```

```
EMA2==MWA3&&MWTnew==0&&MWRegWE ? 2'd1 : 2'd0;
```

### 四、CPU 的测试

### 1、测试电路

### TB 编写

由于写入寄存器和 DM 时都有输出,可以通过这些输出来调试。

因此只需要使用复位即可

先设置 reset=1;

在#100 后设置 reset=0

### 2、测试集

### 测试用例1

#### 使用题目给出的测试代码:

- 341c0000
- 341d0000
- 34e11010
- 8c0a0000
- ac010000
- 3c028723
- 34037856
- 3c0485ff
- 34050001
- -----
- 3c06ffff
- 34e7ffff
- 00220821
- 00234821
- 00224023
- 00e00023
- 00000000
- 00000000
- 00000000
- 00000000
- 00000000
- 13910003
- 00000000
- 08000c2c
- 00000000
- 10220013
- 00000000
- 3402000c
- 00000000
- 00000000
- 00000000
- 0c000c22
- ac410000
- 08000c2c
- 00220821
- 00220821
- 00220821
- 00220821

ac5f0000

8c410000

0000000

00000000

00000000

00200008

ac5f0000

1000ffff

00000000

```
ori $s1, $0, 32
ori $s2, $0, 0
ori $s0, $0, 0
for_1_begin:
beq $s0, $s1, for_1_end
    sw $s0, 0($s2)
    ori $t0, $0, 4
    addu $s2, $s2, $t0
ori $t0, $0, 1
addu $s0, $s0, $t0
beq $0, $0, for_1_begin
for_1_end:
nop
```

简单的把内存 0-31 填充上数字的程序。

期望下,内存中0-31地址分别被填充0-31

```
ori $0, $0, 0xffffffff
ori $1, $0, 0xffffffff
ori $2, $0, 0xffffffff
ori $3, $0, 0xffffffff
ori $4, $0, 0xffffffff
ori $5, $0, 0xffffffff
ori $6, $0, 0xffffffff
ori $7, $0, 0xffffffff
ori $8, $0, 0xffffffff
ori $9, $0, 0xffffffff
ori $10, $0, 0xffffffff
ori $11, $0, 0xffffffff
ori $12, $0, 0xffffffff
ori $13, $0, 0xffffffff
ori $14, $0, 0xffffffff
ori $15, $0, 0xffffffff
ori $16, $0, 0xffffffff
ori $17, $0, 0xffffffff
ori $18, $0, 0xffffffff
ori $19, $0, 0xffffffff
ori $20, $0, 0xffffffff
ori $21, $0, 0xffffffff
ori $22, $0, 0xffffffff
ori $23, $0, 0xffffffff
ori $24, $0, 0xffffffff
ori $25, $0, 0xffffffff
ori $26, $0, 0xffffffff
ori $27, $0, 0xffffffff
ori $28, $0, 0xffffffff
ori $29, $0, 0xffffffff
ori $30, $0, 0xffffffff
ori $31, $0, 0xffffffff
```

填充所有寄存器

```
jal init
         #init()
ori $s0, $0, 1
ori $s1, $0, 1024
for_1_begin:
beq $s0, $s1, for_1_end #for i = 1 to 1024
nop
   sll $s2, $s0, 2
   lw $t0, -4($s2) #get a[i-1]
   ori $t1, $0, 0x8000 #try zero extern (16'b1000...)
   subu $t0, $t0, $t1
   sw $t0, 0($s2)
                    #a[i]=a[i-1]-0x8000
                                          // can less than 0
ori $t0, $0, 1
addu $s0, $s0, $t0
j for_1_begin
nop
for_1_end:
jal end #end of program
init: #void init()
   ori $t0, $0, 0x7111 #to try the lui //lui is {imm,{16{0}}}, not
{imm, $rs}
   lui $t0, 0x00ff
   ori $t0, 0x8000 #0x0ff8000(9 continuouns zero begin from 16's bits)
   sw $t0, 0($0) #a[0] = 0x00010000
   j init_end
init_end:
jr $ra
end:
期望下内存从 0x00078000 填填充至 0xfff80000
```

```
lui $t1, 0x1234
ori $t1, $t1, 0x5678
sb $t1,0($0)
sb $t1,1($0)
sb $t1,2($0)
sb $t1,3($0)
sh $t1,4($0)
sh $t1,6($0)
swl $t1,8($0) #8+0
swl $t1,13($0) #12+1
swl $t1,18($0) #16+2
swl $t1,23($0) #20+3
swr $t1,24($0) #24+0
swr $t1,29($0) #28+1
swr $t1,34($0) #32+2
swr $t1,39($0) #36+3
sw $t1, 40($0)
```

测试各种 s 指令

```
li $t1 0x12345678
sw $t1, 0($0)
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
1b $t2, 0($0)
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
1b $t2, 1($0)
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
1b $t2, 2($0)
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
1b $t2, 3($0)
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
1h $t2, 0($0)
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
1h $t2, 2($0)
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
1bu $t2, 0($0)
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
1bu $t2, 1($0)
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
1bu $t2, 2($0)
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
1bu $t2, 3($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
1hu $t2, 0($0)
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
1hu $t2, 2($0)
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lw $t2, 0($0)
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwl $t2, 0($0)
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwl $t2, 1($0)
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwl $t2, 2($0)
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwl $t2, 3($0)
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwr $t2, 0($0)
lui $t2, 0xfffff
ori $t2, 0xffff
lwr $t2, 1($0)
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwr $t2, 2($0)
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwr $t2, 3($0)
```

本测试用例使用代码生成,代码见思考题,枚举了各种 Tuse 和 Tnew。由于测试代码太大,这里放不下,测试代码附在压缩文件中。

sample2.asm

#### 思考题

1. 在本实验中你遇到了哪些不同指令组合产生的冲突? 你又是如何解决的? 相应的测试样例是什么样的? 请有条理的罗列出来。(**非常重要**)

搭建 cpu 时,不用考虑具体的指令组合的造成冲突。

我遇到了的冲突情况并解决的方法见下表:(Tnew 表示某一级流水线寄存器中存在一个与写入寄存器当前 FD 的指令所需要的寄存器相同的指令的剩余 Tnew)

|        | Tuse=0 | Tuse=1 | Tuse=2 |
|--------|--------|--------|--------|
| Tnew=1 | 暂停     | 转发或无影响 | 转发或无影响 |
| Tnew=2 | 暂停     | 暂停     | 转发或无影响 |
| Tnew=3 | 暂停     | 暂停     | 暂停     |

解决方法: 当某一级流水线寄存器的 A3 和当前 FD 级的寄存器的**需要用到** 的 A1 A2 一样时,参照上表进行暂停或转发。

在构建测试样例时,可以考虑具体的指令组合:

这里使用 c 语言编写程序, 枚举了连续 4 条指令, 前三条指令可能分别为 Tnew=1、2、3 的, 第四条指令为 Tuse 为 0、1、2 的, 生成测试程序的代码如下, 所生成的代码附在压缩文件中。

#### #include<cstdio>

```
char new1[4][1000]={"","lui $30, 0x1234","addu $30, $28, $29","lw
$30,0($0)"};
char new2[4][1000]={"","jal j_%d","subu $31, $29, $28","lw $31,0($0)"};
char new3[4][1000]={"","lui $31, 0x1234","addu $30, $28, $29","lw
$31,0($0)"};
char use[3][1000]={"beq $30, $31, next_%d", addu $1, $30, $31", sw $31,
4($0)"};
int main()
{
   freopen("sample2.asm","w",stdout);
   puts("ori $28, $0, 0x1234");
   puts("ori $29, $0, 0x5678");
   puts("sw $29, 0($0)");
   int cnt=0;
   for(int i=1;i<=3;i++)</pre>
       for(int j=1;j<=3;j++)</pre>
           for(int k=1;k<=3;k++)</pre>
           {
               for(int l=0;1<=2;1++)</pre>
               {
                   cnt++;
                   puts(new1[i]);
                   if(j==1)
                   {
                       printf(new2[j],cnt);
                       putchar(10);
                   }
                   else
                       puts(new2[j]);
                   puts(new3[k]);
                   printf("j_%d:\n",cnt);
                   if(1==0)
                   {
                       printf(use[1],cnt);
                       putchar(10);
                   }
                   else
                       puts(use[1]);
                   puts("nop");
```