

使用 Verilog HDL 的支持中断异常的五级流水线 MIPS CPU 设计文档

17373436 林昱同

一、模块规格

1、NextPC(PC 计算)

端口定义：

端口名	方向	位宽	功能简述
curPC	Input	[31:0]	当前 PC
Brlmm	Input	[31:0]	拓展后的 Brlmm
Jlmm	Input	[25:0]	J 指令的 Imm
JRlmm	Input	[31:0]	JR 指令的目标地址
Br	Input	1	是否为分支指令
Jump	Input	1	是否为跳转指令
JType	Input	1	使用哪种跳转
NPC	Output	[31:0]	下一个 PC
PCAdd8	Output	[31:0]	PC+8

功能描述

序号	功能名	功能描述
----	-----	------

1	下一条指令	根据指令情况计算 PC
---	-------	-------------

2、GRF 单元（通用寄存器单元）

端口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
A1	Input	[4:0]	读寄存器编号 1
A2	Input	[4:0]	读寄存器标号 2
A3	Input	[4:0]	写寄存器编号
WD	Input	[31:0]	写入数据
clk	Input	1	时钟信号
reset	Input	1	复位信号
WE	Input	1	写入使能
RD1	Output	[31:0]	寄存器值 1
RD2	Output	[31:0]	寄存器值 2

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	复位	当 reset 为 1 时，所有寄存器值均变为 0
2	读取值	RD1 RD2 始终为 A1 和 A2 编号的寄存器的值
3	写入	当 clk 上升沿来临时，如 WE 为 1，向 A3 号寄存器 写入 WD

3、ALU（算术逻辑单元）

接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
SrcA	Input	[31:0]	数据 A
SrcB	Input	[31:0]	数据 B
ALUCtrl	Input	[7:0]	ALU 功能控制信号
Shamt	Input	[4:0]	移位控制
ALUResult	Output	[31:0]	运算结果

功能描述

序号	功能名	功能描述	
		ALUCtrl	ALUResult
0	加	00000000	SrcA+SrcB
1	减	00000001	SrcA-SrcB
2	与	00000010	SrcA&SrcB
3	或	00000011	SrcA SrcB
4	异或	00000100	SrcA^SrcB
5	或非	00000101	!(SrcA SrcB)
6	逻辑左移	00000110	SrcB<<shamt
7	逻辑右移	00000111	SrcB>>shamt
8	算术右移	00001000	\$signed(SrcB>>>shamt)

9	等于比较	00001001	SrcA==SrcB
10	小于比较	00001010	\$signed(SrcA<SrcB)
11	小于等于	00001011	\$signed(SrcA<=SrcB)
12	大于比较	00001100	\$signed(SrcA>SrcB)
13	大于等于	00001101	\$signed(SrcA>=SrcB)
14	小于 u	00001110	\$unsigned(SrcA<SrcB)
15	小于等于 u	00001111	\$unsigned(SrcA<=SrcB)
16	大于 u	00010000	\$unsigned(SrcA>SrcB)
17	大于等于 u	00010001	\$unsigned(SrcA>=SrcB)
18	逻辑左移 v	00010010	SrcB<<SrcA
19	逻辑右移 v	00010011	SrcB>>SrcB
20	算术右移 v	00010100	SrcB>>>SrcB

4、DM（数据储存器）

接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
A	Input	[31:0]	地址，只有[4:0]有意义
WD	Input	[31:0]	写入数据
Clk	Input	1	时钟信号
WE	Input	1	写入使能
Reset	Input	1	初始化信号
RD	Output	[31:0]	读取数据

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	写入	当时钟上升沿来临时，如果 Reset 为 0 且 WE 为 1，则再 A 的位置写入 WD
2	读取	RD 始终为地址为 A 的数据的值
3	清空	Reset 为 1 时，所有数据清 0

5、EXT（拓展器）

接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
Imm	Input	[15:0]	输入立即数
ExtCtrl	Input	[1:0]	Extender 控制信号
Result	Output	[31:0]	拓展结果

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	0 拓展	$Result = \{ \{16\{0\}\}, Imm \}$
2	符号拓展	$Result = \{ \{16\{Imm[15]\}\}, Imm \}$
3	加载到高位	$Result = \{ Imm, \{16\{0\}\} \}$
4	1 拓展	$Result = \{ \{16\{1\}\}, Imm \}$

6、BC(Branch_Control 分支控制)

分支的控制信号既关乎数据流，也关乎控制信号，因此在下面定义控制信号之前定义描述。

接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
Is_Br	Input	1	是否为分支指令
RD1	Input	32	RD1
RD2	Input	32	RD2
RT	Input	5	RT
Br	Output	1	是否分支跳转

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	分支判断	$Br = IsBr \& \sim((RD1 \wedge RD2))$;

6. SC(Save Calculator)

接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
Din	Input	32	要存入的数据
Adrin	Input	32	地址
SLCtrl	Input	3	存取类型控制
Dout	Output	32	输出到 DM 的数据

Adrout	Output	32	输出到 DM 的地址
ByteEN	Output	4	要写入哪些位

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	Save word	存入字
2	Save half	存入半字
3	Save byte	存入字节

7. LC(Load Calculator)

接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
memD	Input	32	内存中读取道德数据
GRFD	Input	32	RD2
Bytesel	Input	2	地址后两位
SLCtrl	Input	3	存取控制
Dout	Output	32	输出的数据

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	load word	读取字
2	load half	读取半字，符号拓展

3	load halfu	读取半字，无符号拓展
4	load byte	读取字节，符号拓展
5	load byteu	读取字节，无符号拓展

8. MDU(乘除运算单元)

接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
Clk	Input	1	时钟信号
Reset	Input	1	复位信号
SrcA	Input	32	输入 A
SrcB	Input	32	输入 B
Start	Input	1	启动信号
MDUCtrl	Input	3	控制信号
Lo	Output	32	低 32 位结果
Hi	Output	32	高 32 位结果
Busy	Output	1	Busy 信号

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	MULT	乘
2	MULTU	无符号成

3	DIV	除
4	DIVU	无符号除
5	MTHI/LO	存入 HI/LO

9. South Bridge(连接外部设备)

接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
Addr	Input	32	地址
WD	Input	32	数据
WE	Input	1	写使能
RD	Output	32	读到的数据
Dev*Addr	Output	32	传给 Dev 的地址
Dev*WD	Output	32	传给 Dev 的数据
Dev*WE	Output	1	传给 Dev 的写使能
Dev*RD	Input	32	Dev 读到的

10. Timer

完全参照《COCO 定时器设计规范-

1.0.0.4.pdf》和网站上的状态图。

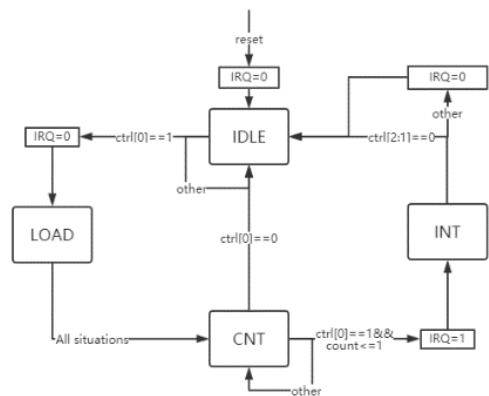


Table A-4 MIPS32 *REGIMM* Encoding of rt Field

分类指令

指令集：

MIPS-C3={LB、LBU、LH、LHU、LW、SB、SH、SW、ADD、ADDU、SUB、SUBU、MULT、MULTU、DIV、DIVU、SLL、SRL、SRA、SLLV、SRLV、SRAV、AND、OR、XOR、NOR、ADDI、ADDIU、ANDI、ORI、XORI、LUI、SLT、SLTI、SLTIU、SLTU、BEQ、BNE、BLEZ、BGTZ、BLTZ、BGEZ、J、JAL、JALR、JR、MFHI、MFLO、MTHI、MTLO}

分类

R-RD1-RD2-ALU-WD 型：ADD、ADDU、SUB、SUBU、AND、OR、XOR、NOR、SLLV、SRLV、SRAV、SLT、SLTU、

R-RD1-Shamt-ALU-WD 型：SLL、SRL、SRA、

R-RD1-RD2-MDU 型：MULT、MULTU、DIV、DIVU、

R-MDU-WD 型：MFHI、MFLO、

R-RD1-MDU 型：MTHI、MTLO

R-RD1-J：JR、

R-RD1-J-WD：JALR、

I-RD1-Imm-ALU-WD 型：ADDI、ADDIU、SLTI、SLTIU、ANDI、ORI、XORI、
型：

I-Imm-WD 型：LUI、

I-RD1-Imm-L-WD 型：LB、LBU、LH、LHU、LW、

I-RD1-RD2-Imm-S 型：SB、SH、SW、

I-RD1-RD2-Br 型: BEQ、BNE、

I-RD1-Br 型: BLEZ、BGTZ、

I-RD1-RegImm-Br 型: BLTZ、BGEZ、

J-Imm 型: J、

J-Imm-1f-WD 型: JAL、

数据流与控制信号定义

数据流：

分类后，每一类的控制信号都是相同的。

[数据通路与控制信号.xlsx](#)

控制信号真值表：

通过以上的数据通路列表，确定选择信号，并通过器件的使用情况来确定各个元件的写使能信号和模式。

[数据通路与控制信号.xlsx](#)

为了方便，以上的值为 X 时，均取 0.

三、冒险

数据冒险：

分析

能转发就转发，不能就暂停

每一级流水线 cpu 一旦计算出结果，就可以向前转发。

一旦一个地方需要 RD1/RD2，就可以接受转发。

策略

对于每个指令，译码出 Tnew（计算出结果的时间），Tuse（最晚得到正确寄存器值的时间），使用一个控制器中的流水线寄存器记录并传递，使用大小比较决定转发还是暂停。

Tnew 与 Tuse

[数据通路与控制信号.xlsx](#)

暂停机制

代码

```
assign A1Tnew= IDA1==DEA3&&DERegWE ? DETnew :  
              IDA1==EMA3&&EMRegWE ? EMTnew :  
              IDA1==MWA3&&MWRegWE ? MWTnew :  
              2'd0;  
assign A2Tnew= IDA2==DEA3&&DERegWE ? DETnew :  
              IDA2==EMA3&&EMRegWE ? EMTnew :  
              IDA2==MWA3&&MWRegWE ? MWTnew :  
              2'd0;
```

```
assign stall= (IDA1!=0&&A1Tnew>Tuse1)|| (IDA2!=0&&A2Tnew>Tuse2);
```

转发机制

转发目的地

均为外部转发。

GRF 的输出的 RD1, RD2;

D/Ereg 和 E/Mreg 的输出的 RD1, RD2.

逻辑

当源寄存器已经计算出结果（Tnew=0）并且转发目标的 A1A2 为要写入的 A3 时，进行转发。

代码

```
assign D1FWSel= IDA1==5'd0 ? 2'd0 :
                IDA1==DEA3&&DETnew==0&&DERegWE ? 2'd1 :
                IDA1==EMA3&&EMTnew==0&&EMRegWE ? 2'd2 :
                IDA1==MWA3&&MWTnew==0&&MWRegWE ? 2'd3 :
                2'd0;
assign D2FWSel= IDA2==5'd0 ? 2'd0 :
                IDA2==DEA3&&DETnew==0&&DERegWE ? 2'd1 :
                IDA2==EMA3&&EMTnew==0&&EMRegWE ? 2'd2 :
                IDA2==MWA3&&MWTnew==0&&MWRegWE ? 2'd3 :
                2'd0;
assign E1FWSel= DEA1==5'd0 ? 2'd0 :
                DEA1==EMA3&&EMTnew==0&&EMRegWE ? 2'd1 :
                DEA1==MWA3&&MWTnew==0&&MWRegWE ? 2'd2 :
                2'd0;
assign E2FWSel= DEA2==5'd0 ? 2'd0 :
                DEA2==EMA3&&EMTnew==0&&EMRegWE ? 2'd1 :
                DEA2==MWA3&&MWTnew==0&&MWRegWE ? 2'd2 :
                2'd0;
assign M1FWSel= EMA1==5'd0 ? 2'd0 :
                EMA1==MWA3&&MWTnew==0&&MWRegWE ? 2'd1 :
```

```
2'd0;  
assign M2FWSel= EMA2==5'd0 ? 2'd0 :  
           EMA2==MWA3&&MWTnew==0&&MWRegWE ? 2'd1 :  
           2'd0;
```

资源冒险


MDU 可能会出现资源冒险。

因此一旦当前使用 MDU (start==1)，MDU 的 busy 为 1，当前 IF/ID 级需要使用 MDU，则暂停。

四、异常和中断

1、CP0

接口

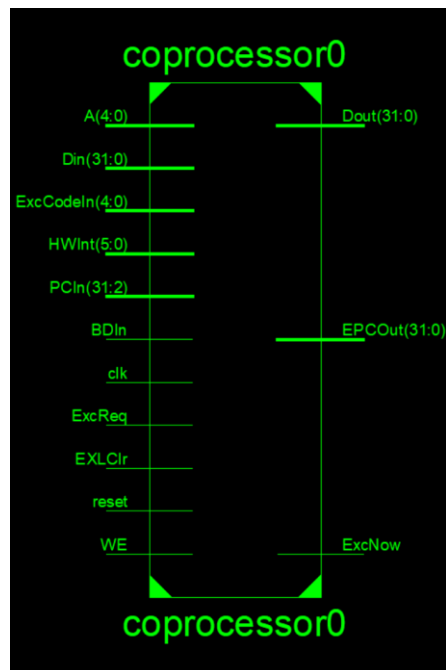

功能

- 1、 四个寄存器，分别为 12，13，14，15 号
- 2、 中断：当 $(HWInt \& IM) \& IE \& EXL$ 时，发出中断（异常）信号，ExcCode 写入 0
- 3、 异常：当 ExcReq 为 1 时，写入 ExcCode，发出异常信号。
- 4、 EXLClr: eret 时，清空

2、三条有关 CP0 的指令

新增选择器和 CP0 控制器，专门检测这三条指令。

这三条指令的 Tnew 和 Tuse 类似于 LW 和 SW 指令。

3、异常中断策略

异常的检测

每一级有一个 ExcChecker，负责检测当前级的 Exc。

将 ExcCode 流水

PC 和 BD

从 F 级开始流水。

注意，暂停时，BD 和 PC 要照常流水（理解为这个硬件 nop 为造成暂停的流水的那条指令生成的）

在 M 级最终判断，写入 EPC、Cause 和 PCreg

此时要清空全部流水线。

ERET 在 M 级跳转

清空全部流水线，但流水线的 PC 应该为 EPC。

ERET 和 Exc/Int 进入的优先级大于 stall！

五、CPU 的测试

1、测试电路

TB 编写

由于写入寄存器和 DM 时都有输出，可以通过这些输出来调试。

因此只需要使用复位即可

先设置 reset=1;

在#100 后设置 reset=0

2、老测试集

测试用例 1

[sample1.asm](#)

网站上所给出的测试代码。

测试用例 2

```
ori $s1, $0, 32
ori $s2, $0, 0
ori $s0, $0, 0
for_1_begin:
beq $s0, $s1, for_1_end
    sw $s0, 0($s2)
    ori $t0, $0, 4
    addu $s2, $s2, $t0
ori $t0, $0, 1
addu $s0, $s0, $t0
beq $0, $0, for_1_begin
for_1_end:
nop
```

简单的把内存 0-31 填充上数字的程序。

期望下，内存中 0-31 地址分别被填充 0-31

测试用例 3

```
ori $0, $0, 0xffffffff
ori $1, $0, 0xffffffff
ori $2, $0, 0xffffffff
ori $3, $0, 0xffffffff
ori $4, $0, 0xffffffff
ori $5, $0, 0xffffffff
ori $6, $0, 0xffffffff
ori $7, $0, 0xffffffff
ori $8, $0, 0xffffffff
ori $9, $0, 0xffffffff
ori $10, $0, 0xffffffff
ori $11, $0, 0xffffffff
ori $12, $0, 0xffffffff
ori $13, $0, 0xffffffff
ori $14, $0, 0xffffffff
ori $15, $0, 0xffffffff
ori $16, $0, 0xffffffff
ori $17, $0, 0xffffffff
ori $18, $0, 0xffffffff
ori $19, $0, 0xffffffff
ori $20, $0, 0xffffffff
ori $21, $0, 0xffffffff
ori $22, $0, 0xffffffff
ori $23, $0, 0xffffffff
ori $24, $0, 0xffffffff
ori $25, $0, 0xffffffff
ori $26, $0, 0xffffffff
ori $27, $0, 0xffffffff
ori $28, $0, 0xffffffff
ori $29, $0, 0xffffffff
ori $30, $0, 0xffffffff
ori $31, $0, 0xffffffff
```

填充所有寄存器

测试用例 4

```
jal init    #init()
nop
ori $s0, $0, 1
ori $s1, $0, 1024
for_1_begin:
beq $s0, $s1, for_1_end #for i = 1 to 1024
nop

    sll $s2, $s0, 2

    lw $t0, -4($s2) #get a[i-1]
    ori $t1, $0, 0x8000    #try zero extern (16'b1000...)
    subu $t0, $t0, $t1
    sw $t0, 0($s2)        #a[i]=a[i-1]-0x8000    // can less than 0

ori $t0, $0, 1
addu $s0, $s0, $t0
j for_1_begin
nop
for_1_end:

jal end #end of program

init:    #void init()

    ori $t0, $0, 0x7111 #to try the lui    //lui is {imm,{16{0}}}, not
{imm, $rs}
    lui $t0, 0x00ff
    ori $t0, 0x8000    #0x0ff8000(9 continouns zero begin from 16's bits)

    sw $t0, 0($0) #a[0] = 0x00010000
    j init_end
    nop

init_end:
jr $ra
nop
end:
```

期望下内存从 0x00078000 填填充至 0xfff80000

测试用例 5

```
lui $t1, 0x1234
ori $t1, $t1, 0x5678
```

```
sb $t1,0($0)
sb $t1,1($0)
sb $t1,2($0)
sb $t1,3($0)
```

```
sh $t1,4($0)
sh $t1,6($0)
```

```
swl $t1,8($0)  #8+0
swl $t1,13($0) #12+1
swl $t1,18($0) #16+2
swl $t1,23($0) #20+3
```

```
swr $t1,24($0) #24+0
swr $t1,29($0) #28+1
swr $t1,34($0) #32+2
swr $t1,39($0) #36+3
```

```
sw $t1, 40($0)
```

测试各种 s 指令

测试用例 6

```
li $t1 0x12345678
sw $t1, 0($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lb $t2, 0($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lb $t2, 1($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lb $t2, 2($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lb $t2, 3($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lh $t2, 0($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lh $t2, 2($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lbu $t2, 0($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lbu $t2, 1($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lbu $t2, 2($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lbu $t2, 3($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lhu $t2, 0($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lhu $t2, 2($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lw $t2, 0($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwl $t2, 0($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwl $t2, 1($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwl $t2, 2($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwl $t2, 3($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwr $t2, 0($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwr $t2, 1($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwr $t2, 2($0)
```

```
lui $t2, 0xffff
ori $t2, 0xffff
lwr $t2, 3($0)
```

测试用例 7

本测试用例使用代码生成，代码见思考题，枚举了各种 Tuse 和 Tnew。

由于测试代码太大，这里放不下，测试代码附在压缩文件中。

[sample7.asm](#)

测试用例 8

将题目中给出的数据去除大部分连续的 nop

[sample5.asm](#)

测试用例 9

乘法简单测试，并看波形。

```
li $t1, 0x12345678
li $t2, 0x87654321
mult $t1, $t2
mflo $t1
mfhi $t2
```

测试用例 10

随机生成的程序。

[sample6.asm](#)

测试用例 11

由程序生成的程序。

程序由 P6 思考题最后一题改造而成。

[sample8.asm](#)

测试用例 12

[sample9.asm](#)

测试用例 13

MDU 的测试

[sample11.asm](#)

3、异常/中断测试集

简单的 handler

[handler.asm](#)

不能使用 mars 直接导出，使用指令：

```
java -jar '.\Mars2018.jar' nc a db mc CompactDataAtZero dump 0x00003000-0x0000417C HexText
```

导出。

1、异常测试

[sample1.asm](#)

2、中断测试

[sample2.asm](#)

3、异常测试（较完备）

[sample3.asm](#)

4、中断测试（较完备）

使用之前的暂停的测试集加上两个定时器来实现，通过不输出 `pc>=0x4180` 时的信息，和之前的比较，判断正误

[sample4.asm](#)

思考题

我们计组课程一本参考书目标题中有“硬件/软件接口”接口字样，那么到底什么是“硬件/软件接口”？

主要是指软件和硬件之间的一种协同关系。为了达到这种关系，他们之间有一种类似于接口/api 的东西。

在我们设计的流水线中，DM 处于 CPU 内部，请你考虑现代计算机中它的位置应该在何处。

对于现代家用计算机/微型计算机（PC）来说。应该处于 CPU 外部，通过桥和内存管理器和 CPU 相连。

如果是单片机，他可能在芯片内部。

BE 部件对所有的外设都是必要的吗？

不是

请开发一个主程序以及定时器的 exception handler。整个系统完成如下功能……

见测试程序

请查阅相关资料，说明鼠标和键盘的输入信号是如何被 CPU 知晓的？

通过中断信号。在中断服务程序读入鼠标寄存器中的值。