

使用 Logism 的单周期 mips CPU 设计文档

17373436 林昱同

一、模块规格

1、IFU(取指令单元)

端口定义：


端口名	方向	位宽	功能简述
Clk	Input	1	时钟信号
Reset	Input	1	复位
nPC_ctrl	Input	[1:0]	是否为分支/跳转指令
Imm	Input	[31:0]	分支/跳转指令的数
Instr	Output	[31:0]	当前的指令
PC	Output	[31:0]	当前 PC 值

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	复位	当 reset 为 1 时，PC 变为 0
2	下一条指令	当 Clk 上升沿来临时 当 nPC_ctrl 为 00 时，PC<=PC+4 当 nPC_ctrl 为 01 时，PC<=PC+4+{Imm,2'b00}

		当 nPC_ctrl 为 1X 时，PC<-Imm
--	--	---------------------------

电路图

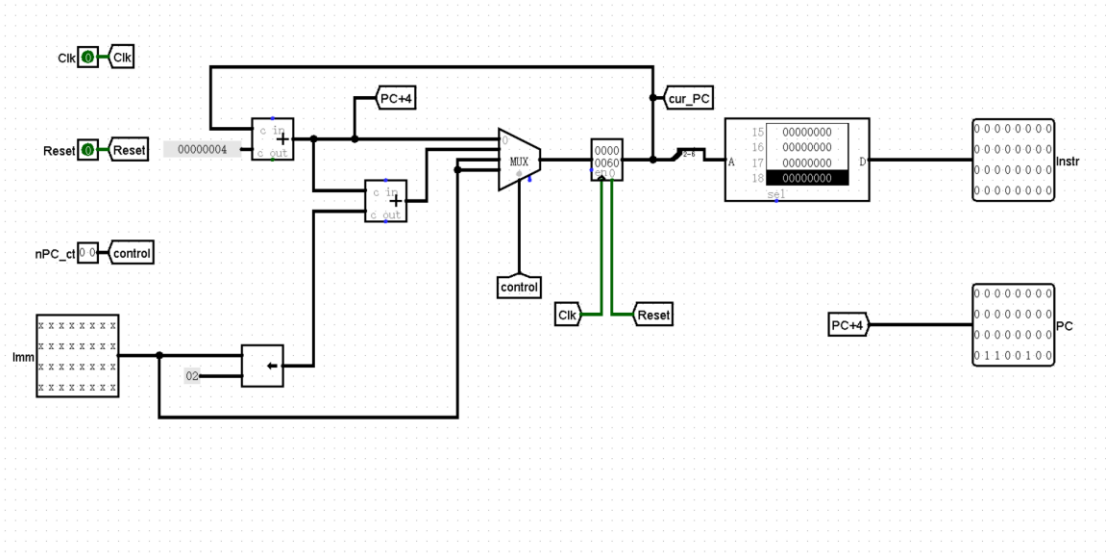

2、GRF 单元（通用寄存器单元）

端口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
A1	Input	[4:0]	读寄存器编号 1
A2	Input	[4:0]	读寄存器标号 2
A3	Input	[4:0]	写寄存器编号
WD	Input	[31:0]	写入数据
Clk	Input	1	时钟信号
Reset	Input	1	复位信号
WE	Input	1	写入使能
RD1	Output	[31:0]	寄存器值 1


RD2	Output	[31:0]	寄存器值 2
-----	--------	--------	--------

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	复位	当 reset 为 1 时，所有寄存器值均变为 0
2	读取值	RD1 RD2 始终为 A1 和 A2 编号的寄存器的值
3	写入	当 WE 为 1 时，向 A3 号寄存器写入 WD

电路描述

电路使用倍增的方法搭出，因此完全不宜放于此，这里放置顶层电路。

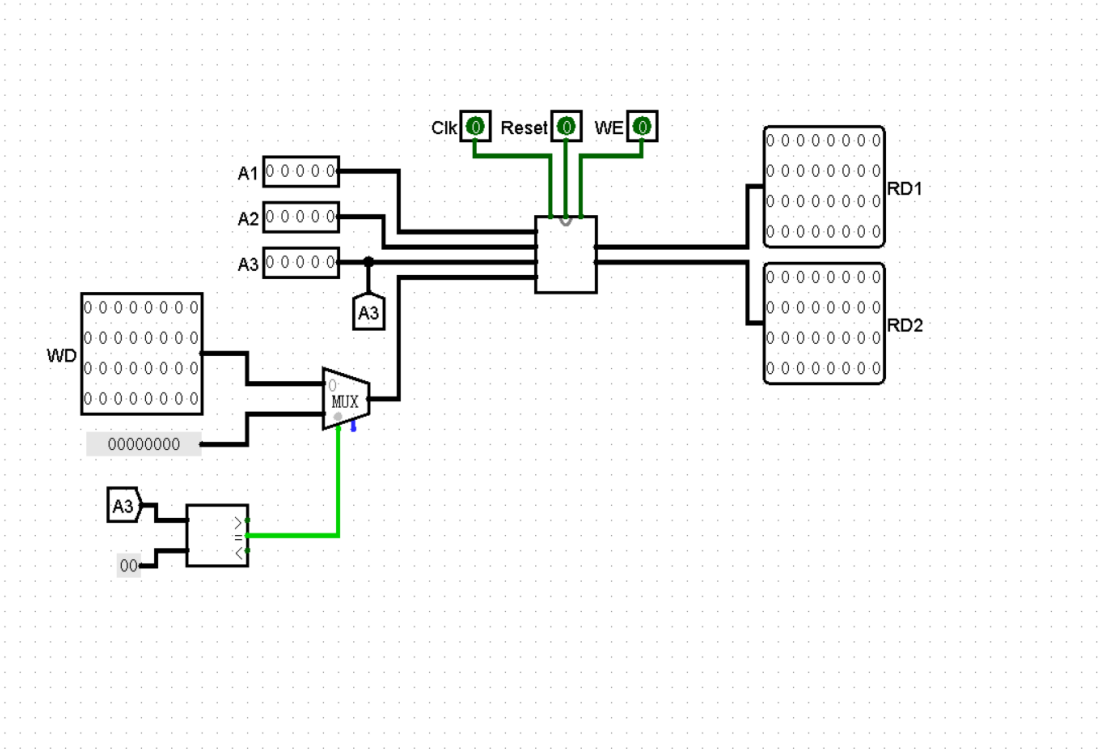

3、ALU（算术逻辑单元）


接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
SrcA	Input	[31:0]	数据 A
SrcB	Input	[31:0]	数据 B
ALUCtrl	Input	[2:0]	ALU 功能控制信号
Shamt	Input	[4:0]	移位控制
Zero	Output	1	运算结果是否为零
ALUResult	Output	[31:0]	运算结果

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	加	ALUCtrl=2'b000, ALUResult=SrcA+SrcB
2	减	ALUCtrl=2'b001, ALUResult=SrcA-SrcB
3	或	ALUCtrl=2'b010, ALUResult=SrcA SrcB
4	比较	ALUCtrl=2'b010, Zero=SrcA==SrcB
5	逻辑左移	ALUCtrl=2'b100, ALUResult=SrcB<<Shamt

电路实现

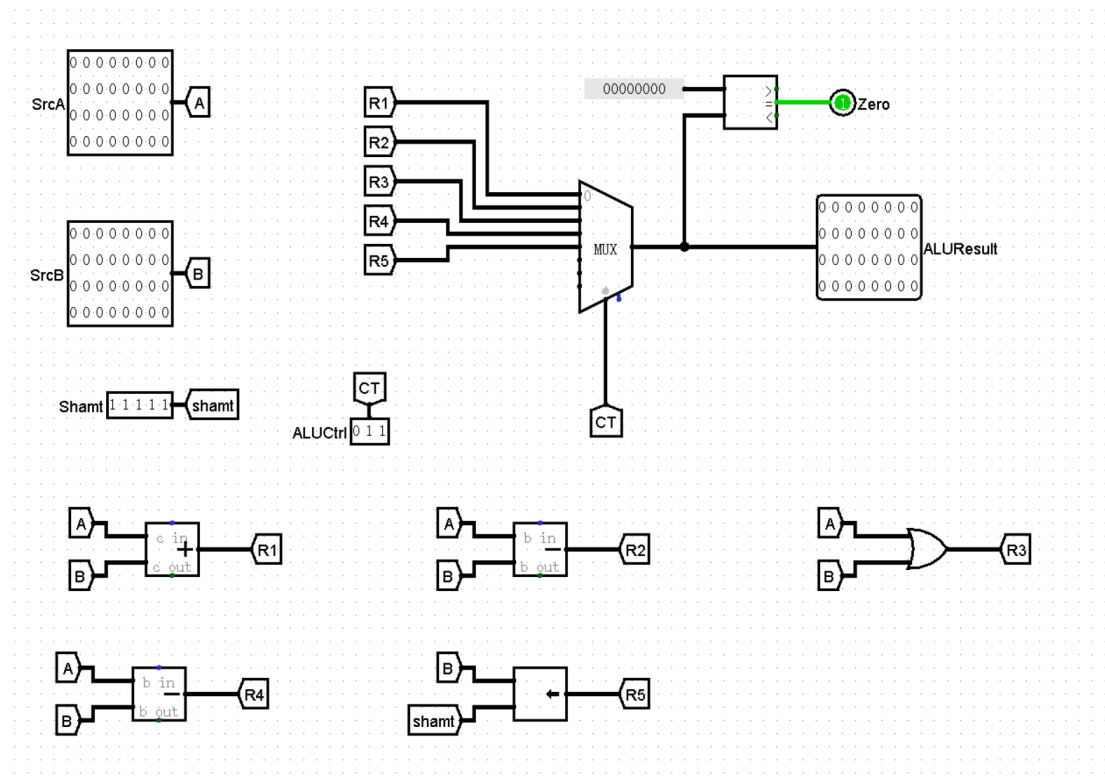

4、DM（数据储存器）


接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
A	Input	[31:0]	地址，只有[4:0]有意义
WD	Input	[31:0]	写入数据
Clk	Input	1	时钟信号
WE	Input	1	写入使能
Reset	Input	1	初始化信号
RD	Output	[31:0]	读取数据

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	写入	当时钟上升沿来临时，如果 Reset 为 0 且 WE 为 1，则再 A 的位置写入 WD
2	读取	RD 始终为地址为 A 的数据的值
3	清空	Reset 为 1 时，所有数据清 0

电路图

 

5、EXT（拓展器）

接口定义


端口名	方向	位宽	功能简述
-----	----	----	------

Imm	Input	[15:0]	输入立即数
ExtCtrl	Input	[1:0]	Extender 控制信号
Result	Output	[31:0]	拓展结果

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	0 拓展	$Result = \{16\{0\}\}, Imm$
2	符号拓展	$Result = \{16\{Imm[15]\}\}, Imm$
3	加载到高位	$Result = \{Imm, 16\{0\}\}$
4	1 拓展	$Result = \{16\{1\}\}, Imm$

电路图

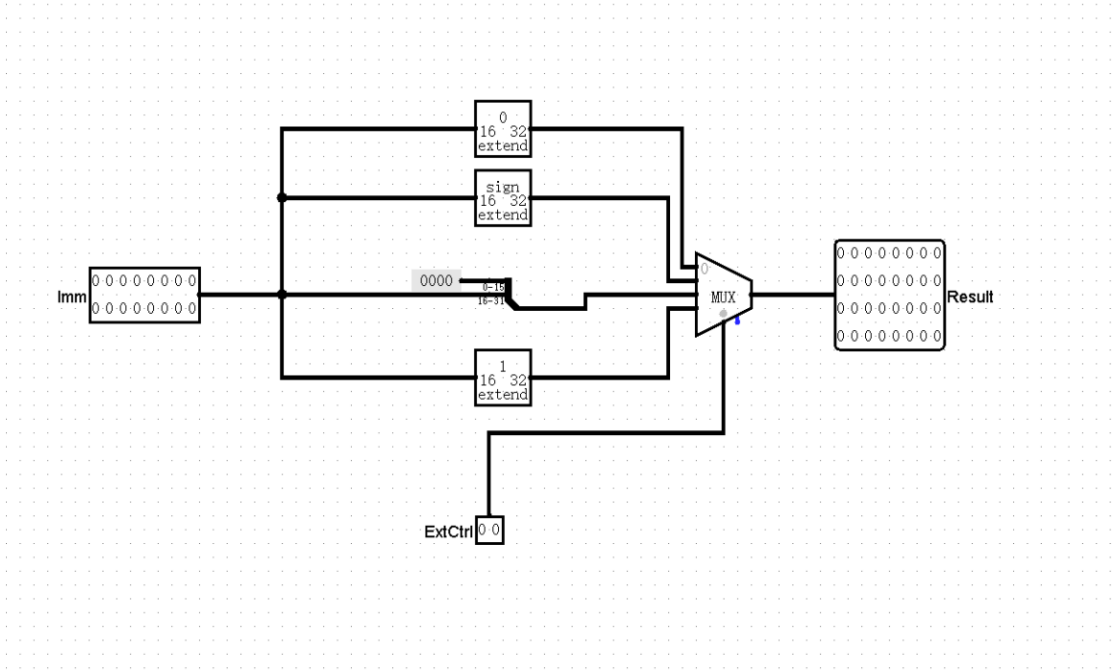

6、BC(Branch_Control 分支控制)

分支的控制信号既关乎数据流，也关乎控制信号，因此在下面定义控制信号之前定义描述。


由于只需要一个 beq，所以这里直接使用一个与门即可。

接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
Br	Input	1	是否为分支指令
Zero	Input	1	结果是否为 0
nPC_Ctrl	Output	1	是否分支跳转

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	分支判断	$nPC_Ctrl = Br \& Zero$

 

二、控制信号



1、指令编码

各个指令的 opcode 和 funct

	opcode[5:0]	funct[5:0]
ADDU	000000	100001
SUBU	000000	100011
ORI	001101	\
LW	100011	\
SW	101011	\
BEQ	000100	\
LUI	001111	\
NOP (SLL)	000000	000000

由以上的控制信号的编码绘制出译码器。

译码电路图

 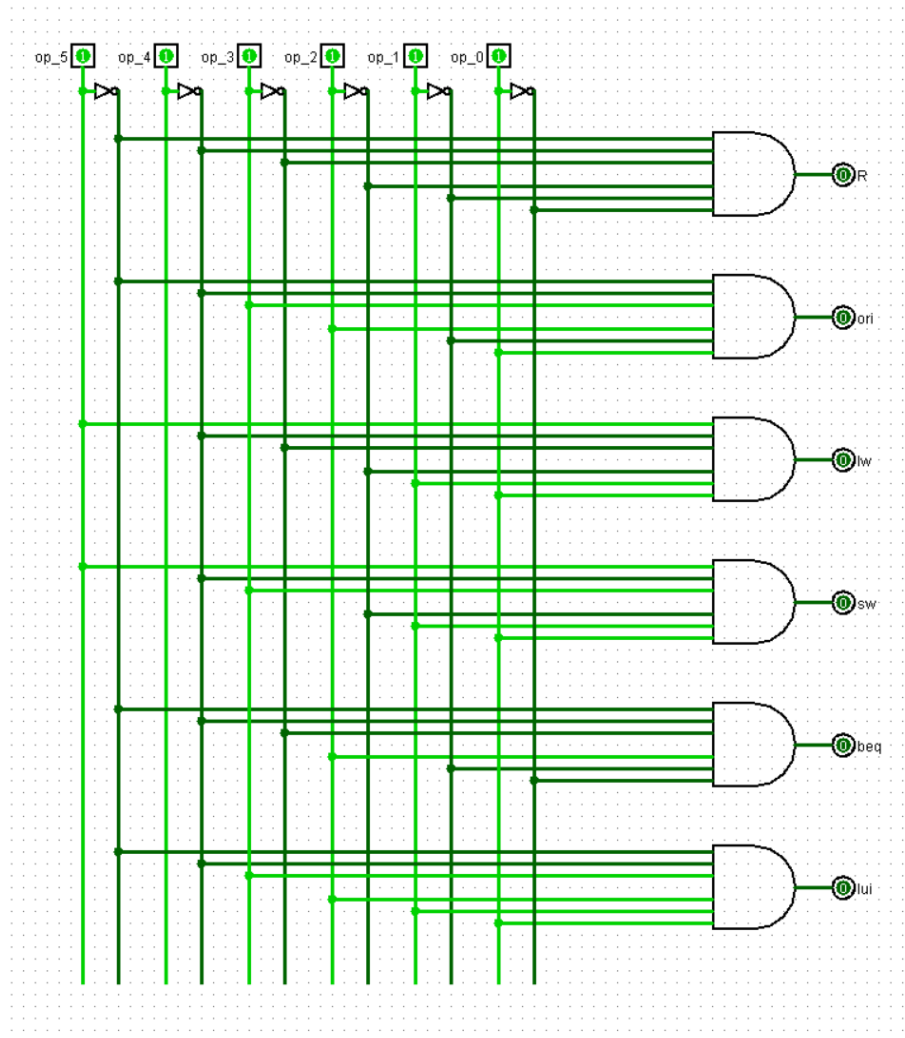

可以看作是一个与电路，也可以看作是独热编码


2、数据流与控制信号定义

数据流：

	IFU .Imm	GRF .A1	GRF .A2	GRF .A3	GRF .WD	ALU .SrcA	ALU .SrcB	DM .A	DM .D	EXT .Imm	BC .Zero
ADDU	\	IFU .instr [25:21]	IFU .instr [20:16]	IFU .instr [15:11]	ALU .Result	GRF .RD1	GRF .RD2	\	\	\	\
SUBU	\	IFU .instr [25:21]	IFU .instr [20:16]	IFU .instr [15:11]	ALU .Result	GRF .RD1	GRF .RD2	\	\	\	\
ORI	\	IFU .instr [25:21]	\	IFU .instr [20:16]	ALU .Result	GRF .RD1	EXT .Re	\	\	IFU .instr [15:0]	\
LW	\	IFU .instr [25:21]	\	IFU .instr [20:16]	DM .RD	GRF .RD1	EXT .Re	ALU .Re	\	IFU .instr [15:0]	\
SW	\	IFU .instr [25:21]	IFU .instr [20:16]	\	\	GRF .RD1	EXT .Re	ALU .Re	GRF .RD2	IFU .instr [15:0]	\
BEQ	IFU .instr [15:0]	IFU .instr [25:21]	IFU .instr [20:16]	\	\	GRF .RD1	GRF .RD2	\	\	\	ALU .Zero
LUI	\	IFU .instr [25:21]	\	IFU .instr [20:16]	ALU .Result	GRF .RD1	EXT .Re	\	\	IFU .instr [15:0]	\
SLL	\	\	IFU .instr [20:16]	IFU .instr [15:11]	ALU .Result	\	GRF .RD2	\	\	\	\
J	{*,IFU .instr [25:0]}	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
汇总	IFU .instr [15:0] {*,IFU .instr [25:0]}	IFU .instr [25:21]	IFU .instr [20:16]	IFU .instr [15:11] IFU .instr [20:16]	ALU .Result DM .RD	GRF .RD1	GRF .RD2 EXT .Re	ALU .Re	GRF .RD2	IFU .instr [15:0]	ALU .Zero
对应 控制 信号	IFUIM M	\	\	Reg3Src	Data toReg	\	ALUSrc	\	\	\	\

这里有几个显然固定的数据流没有标识，比如 control 的 opcode 和 funct、ALU 的 shamt。 以及一些不好分辨时数据流还是控制信号的，比如 nPC_ct 。

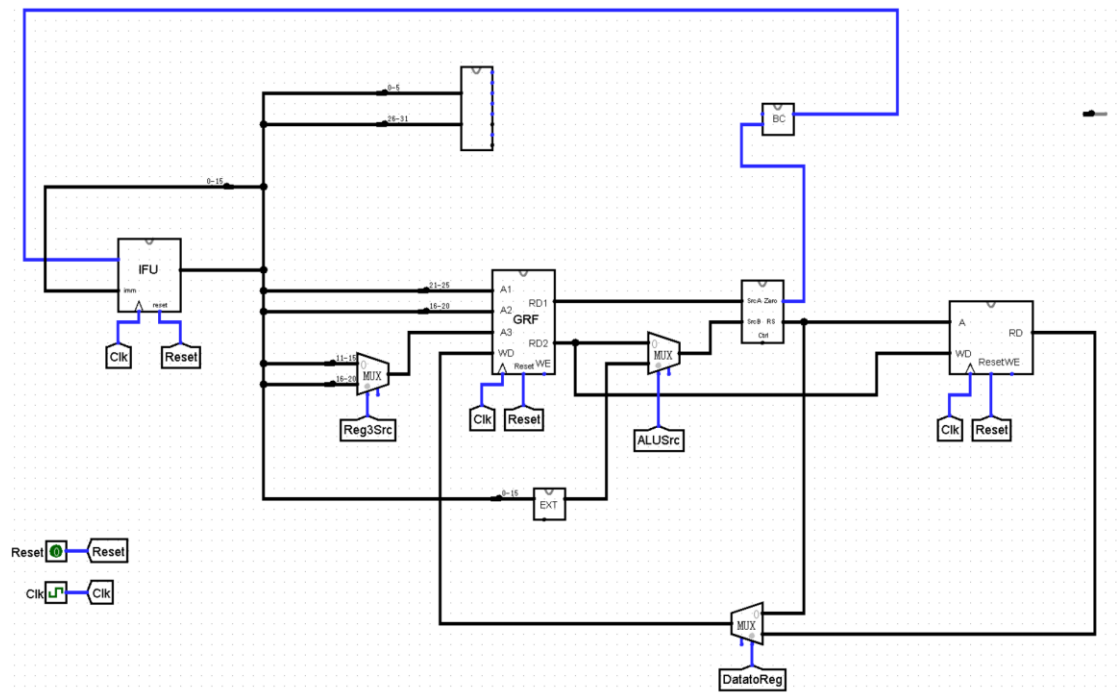通过这些数据通路，确定选择器的控制信号，并绘制出数据通路如下：(下图未加 sll 与 j 指令)；



控制信号真值表:

通过以上的数据通路列表，确定选择信号，并通过器件的使用情况来确定各个元件的写使能信号和模式。

	Br	J	IFU	Reg3Src	DatatoReg	RegWE	ALUSrc	ALUCtrl	DMWE	EXTCtrl
	IMM									
ADDU	0	0	X	0	0	1	0	000	0	X
SUBU	0	0	X	0	0	1	0	001	0	X
ORI	0	0	X	1	0	1	1	010	0	00
LW	0	0	X	1	1	1	1	000	0	01


SW	0	0	X	X	X	0	1	000	1	01
BEQ	1	0	1	X	X	0	0	011	0	X
LUI	0	0	X	1	0	1	1	000	0	10
SLL (NOP)	0	0	X	1	0	1	0	100	0	X
J	0	1	0	X	X	0	X	X	0	X

为了方便，以上的值为 X 时，均取 0.


每个控制信号可以理解为指令的独热编码的或（和）。

这里的 J 和 BC 的输出信号一起构成 nPC_ct。

以下为电路：

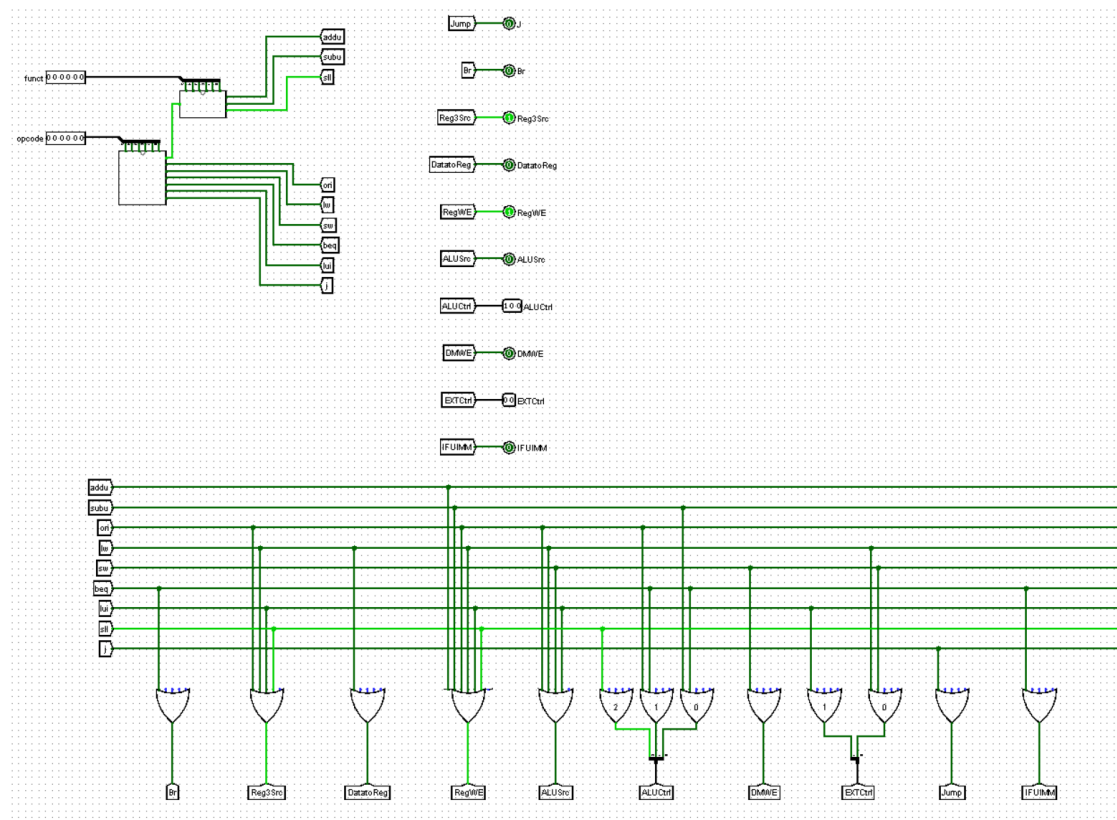


3、连接控制信号，完成 cpu

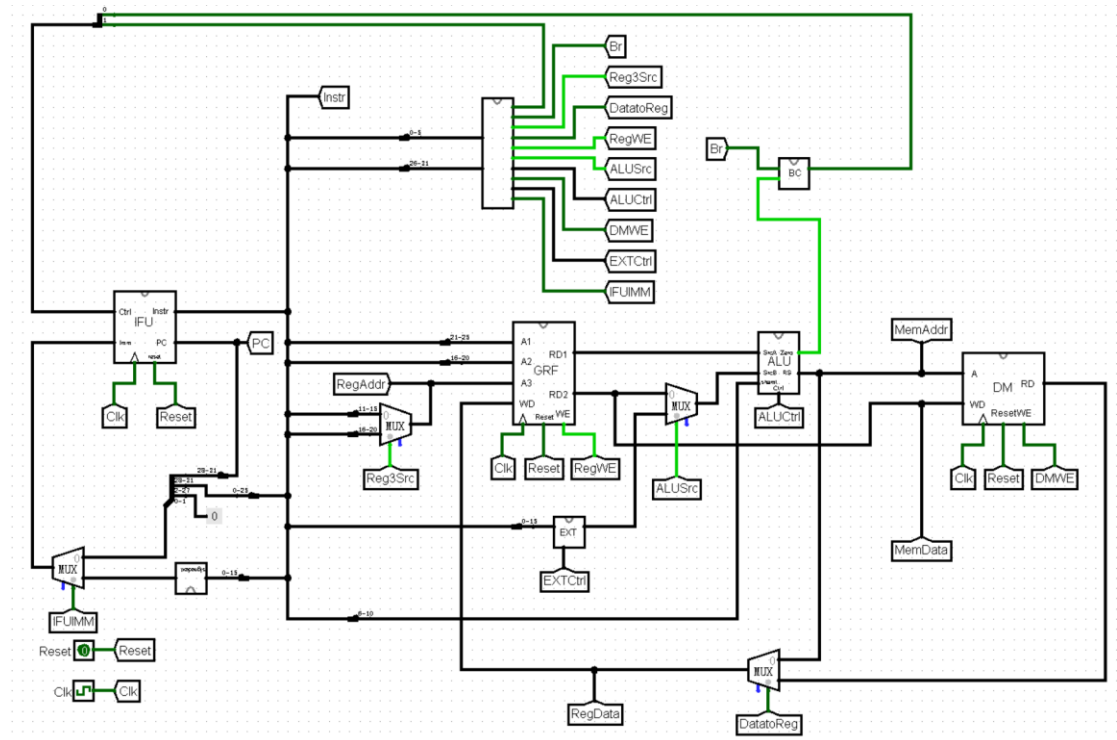


三、CPU 的测试

1、测试电路

使用 tunnel 引出关键数据

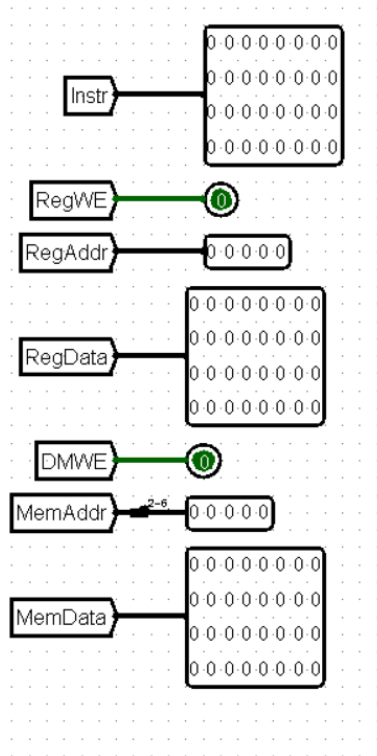

测试电路

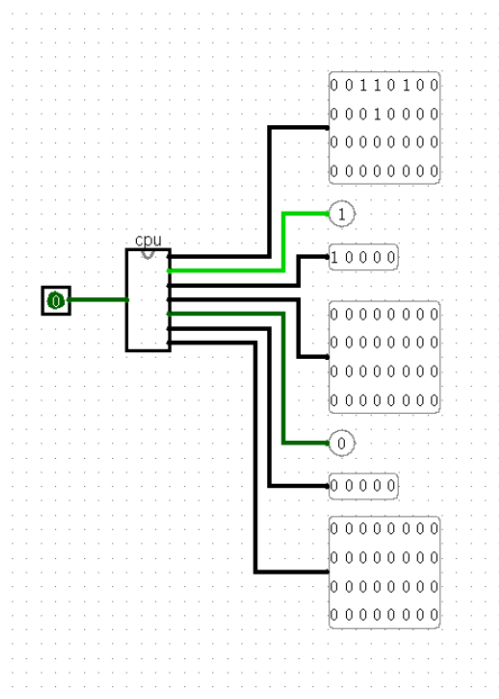

2、测试集

测试用例 1

题目给出的测试代码：

```
ori $28,$0,0
ori $29,$0,0
ori $0,$0,33016
ori $14,$23,871
ori $19,$12,30364
ori $29,$6,42297
ori $5,$3,50652
ori $30,$5,4081
ori $18,$3,44829
ori $22,$10,26114
ori $30,$15,29351
ori $23,$1,65315
ori $25,$29,25758
ori $16,$20,49051
ori $30,$31,19980
ori $17,$24,62621
lui $17,15358
lui $5,29747
lui $3,50257
lui $4,50225
lui $28,9433
lui $27,61658
lui $12,52328
lui $10,4493
lui $16,8682
lui $22,4443
lui $24,20230
lui $18,5598
```

图源自讨论区

测试用例 2

```
ori $s1,$0,32
ori $s2,$0,0
ori $s0,$0,0
for_1_begin:
beq $s0,$s1,for_1_end
sw $s0,0($s2)
ori $t0,$0,4
addu $s2,$s2,$t0
ori $t0,$0,1
addu $s0,$s0,$t0
beq $0,$0,for_1_begin
for_1_end:
nop
```

简单的把内存 0-31 填充上数字的程序。

期望下，内存中 0-31 地址分别被填充 0-31

测试用例 3

```
ori $s2, $0, 0 #the address of a[0]

ori $t0, $0, 0x7111 #to try the lui    //lui is {imm,{16{0}}}, not {imm,
$rs}
lui $t0, 0x7
ori $t0, 0x8000    #0x0078000([39:24]=01111000)

sw $t0, 0($s2) #a[0] = 0x00010000

ori $s0, $0, 1
ori $s1, $0, 32
for_1_begin:
beq $s0, $s1, for_1_end #for i = 1 to 31
nop

    ori $t0, $0, 4
    addu $s2, $s2, $t0

    lw $t0, -4($s2) #get a[i-1]
    ori $t1, $0, 0x8000    #try zero extern (16'b1000...)
    subu $t0, $t0, $t1
    sw $t0, 0($s2)    #a[i]=a[i-1]-0x8000    // can less than 0

ori $t0, $0, 1
addu $s0, $s0, $t0
beq $s0, $s0, for_1_end
nop
for_1_end:
```

期望下内存从 0x00078000 填充至 0xffff80000

四、思考题

模块规格（L0.T2）

若 PC（程序计数器）位数为 30 位，试分析其与 32 位 PC 的优劣。

两种方法各有优劣：

如使用 30 位，可以节约一定的寄存器资源，同时在 j 和 branch 指令时也不需要移位，但是在指令存储器前需要左移两位，因为 mips 存储器地址按字节寻址。（当然，logisim 里面的 ROM 和 RAM 是按字寻址的）同时，jr 指令需要移位。

如果使用 32 位，j 和 branch 指令的立即数需要移位，但是 jr 指令的立即数不需要移位。同时，寻址时可以直接寻址。

现在我们的模块中 IM 使用 ROM，DM 使用 RAM，GRF 使用寄存器，这种做法合理吗？请给出分析，若有改进意见也请一并给出。

GRF 使用寄存器合理，DM 使用 RAM 也合理，但是 IM 使用 ROM，不一定合理。因为现代的真实 cpu 中，指令存储器和数据存储器都在内存（RAM）或缓存（CACHE）中。同时，真是情况下，指令时可以改变的。

如果需要改进的话，如果多周期的 cpu，就可以把 IM 和 DM 放在一起。

L0.T3

结合上文给出的样例真值表，给出 RegDst， ALUSrc， MemtoReg， RegWrite, nPC_Sel, ExtOp 与 op 和 func 有关的布尔表达式（表达式中只能使用“与、或、非”3 种基本逻辑运算。）

$$\begin{aligned} \text{RegDst} &= \sim\text{op}[5] \sim\text{op}[4] \sim\text{op}[3] \sim\text{op}[2] \sim\text{op}[1] \sim\text{op}[0] \text{func}[5] \sim\text{func}[4] \sim\text{func}[3] \sim\text{func}[2] \sim\text{func}[1] \sim\text{func}[0] + \\ &\sim\text{op}[5] \sim\text{op}[4] \sim\text{op}[3] \sim\text{op}[2] \sim\text{op}[1] \sim\text{op}[0] \text{func}[5] \sim\text{func}[4] \sim\text{func}[3] \sim\text{func}[2] \text{func}[1] \sim\text{func}[0] \\ \text{ALUSrc} &= \sim\text{op}[5] \sim\text{op}[4] \text{op}[3] \text{op}[2] \sim\text{op}[1] \text{op}[0] + \text{op}[5] \sim\text{op}[4] \sim\text{op}[3] \sim\text{op}[2] \text{op}[1] \text{op}[0] + \text{op}[5] \sim\text{op}[4] \\ &\text{op}[3] \sim\text{op}[2] \text{op}[1] \text{op}[0] \\ \text{MemtoReg} &= \text{op}[5] \sim\text{op}[4] \sim\text{op}[3] \sim\text{op}[2] \text{op}[1] \text{op}[0] \\ \text{RegWrite} &= \sim\text{op}[5] \sim\text{op}[4] \sim\text{op}[3] \sim\text{op}[2] \sim\text{op}[1] \sim\text{op}[0] \text{func}[5] \sim\text{func}[4] \sim\text{func}[3] \sim\text{func}[2] \sim\text{func}[1] \\ &\sim\text{func}[0] + \sim\text{op}[5] \sim\text{op}[4] \sim\text{op}[3] \sim\text{op}[2] \sim\text{op}[1] \sim\text{op}[0] \text{func}[5] \sim\text{func}[4] \sim\text{func}[3] \sim\text{func}[2] \text{func}[1] \sim\text{func}[0] + \\ &\sim\text{op}[5] \sim\text{op}[4] \text{op}[3] \text{op}[2] \sim\text{op}[1] \text{op}[0] + \text{op}[5] \sim\text{op}[4] \sim\text{op}[3] \sim\text{op}[2] \text{op}[1] \text{op}[0] \\ \text{nPC_Sel} &= \sim\text{op}[5] \sim\text{op}[4] \sim\text{op}[3] \text{op}[2] \sim\text{op}[1] \sim\text{op}[0] \\ \text{ExtOp} &= \text{op}[5] \sim\text{op}[4] \sim\text{op}[3] \sim\text{op}[2] \text{op}[1] \text{op}[0] + \text{op}[5] \sim\text{op}[4] \text{op}[3] \sim\text{op}[2] \text{op}[1] \text{op}[0] \end{aligned}$$

充分利用真值表中的 X 可以将以上控制信号化简为最简单的表达式， 请给出化简后的形式。

$$\begin{aligned} \text{RegDst} &= \sim\text{op}[5] \sim\text{op}[4] \\ \text{ALUSrc} &= \text{op}[0] \\ \text{MemtoReg} &= \text{op}[5] \\ \text{RegWrite} &= \sim\sim\text{op}[3] \sim\text{op}[2] + \text{op}[3] \text{op}[2] \\ \text{nPC_Sel} &= \text{op}[2] \sim\text{op}[1] \sim\text{op}[0] \\ \text{ExtOp} &= \text{op}[1] \text{op}[0] \end{aligned}$$

事实上，实现 `nop` 空指令，我们并不需要将它加入控制信号真值表，为什么？请给出你的理由。

如果 `nop` 指令位 `0x00000000`，其实相当于 `sll $0, $0, $0`。如果所搭建的指令集中包含了 `sll`，的确就不需要了。如果不包含，则不加入真值表的话，单路的结果将会是所有控制信号全 0，这样，写入信号全 0，这条指令就不会有任何操作。

L0.T4

前文提到，“可能需要手工修改指令码中的数据偏移”，但实际上只需再增加一个 DM 片选信号,就可以解决这个问题。请阅读相关资料并设计一个 DM 改造方案使得无需手工修改数据偏移。

片选信号(chip select)即为选择使用哪个芯片的信号，一般是判断地址信号的高位是否是在范围内，然后通过一个端口决定这个存储器是否可用。

这里判断地址的前四位是否为 0003，不是的话，则使用 logisim 的 RAM 自带的 sel 端口禁用 RAM 即可。

除了编写程序进行测试外，还有一种验证 CPU 设计正确性的办法——形式验证。形式验证的含义是根据某个或某些形式规范或属性，使用数学的方法证明其正确性或非正确性。请搜索“形式验证

(Formal Verification)”了解相关内容后，简要阐述相比与测试，形式验证的优劣。

形式验证可以证明系统不存在某个缺陷，而软件测试不行，它只能判断系统

是否可以通过当前数据集。同时，形式验证可以判断软件是否满足某些属性。

但是，形式验证有一定的限制，同时，如果采用定理证明的方法，则需要较多的用户干预。