

# 使用 Verilog HDL 的支持中断异常的五级流水线 MIPS CPU 设计文档

17373436 林昱同

## 一、模块规格

### 1、NextPC(PC 计算)

端口定义：

端口名	方向	位宽	功能简述
curPC	Input	[31:0]	当前 PC
Brlmm	Input	[31:0]	拓展后的 Brlmm
Jlmm	Input	[25:0]	J 指令的 Imm
JRlmm	Input	[31:0]	JR 指令的目标地址
Br	Input	1	是否为分支指令
Jump	Input	1	是否为跳转指令
JType	Input	1	使用哪种跳转
NPC	Output	[31:0]	下一个 PC
PCAdd8	Output	[31:0]	PC+8

### 功能描述

序号	功能名	功能描述
----	-----	------

1	下一条指令	根据指令情况计算 PC
---	-------	-------------

2、GRF 单元（通用寄存器单元）

端口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
A1	Input	[4:0]	读寄存器编号 1
A2	Input	[4:0]	读寄存器标号 2
A3	Input	[4:0]	写寄存器编号
WD	Input	[31:0]	写入数据
clk	Input	1	时钟信号
reset	Input	1	复位信号
WE	Input	1	写入使能
RD1	Output	[31:0]	寄存器值 1
RD2	Output	[31:0]	寄存器值 2

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	复位	当 reset 为 1 时，所有寄存器值均变为 0
2	读取值	RD1 RD2 始终为 A1 和 A2 编号的寄存器的值
3	写入	当 clk 上升沿来临时，如 WE 为 1，向 A3 号寄存器 写入 WD

### 3、ALU（算术逻辑单元）

#### 接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
SrcA	Input	[31:0]	数据 A
SrcB	Input	[31:0]	数据 B
ALUCtrl	Input	[7:0]	ALU 功能控制信号
Shamt	Input	[4:0]	移位控制
ALUResult	Output	[31:0]	运算结果

#### 功能描述

序号	功能名	功能描述	
		ALUCtrl	ALUResult
0	加	00000000	SrcA+SrcB
1	减	00000001	SrcA-SrcB
2	与	00000010	SrcA&SrcB
3	或	00000011	SrcA SrcB
4	异或	00000100	SrcA^SrcB
5	或非	00000101	!(SrcA SrcB)
6	逻辑左移	00000110	SrcB<<shamt
7	逻辑右移	00000111	SrcB>>shamt
8	算术右移	00001000	\$signed(SrcB>>>shamt)

9	等于比较	00001001	SrcA==SrcB
10	小于比较	00001010	\$signed(SrcA<SrcB)
11	小于等于	00001011	\$signed(SrcA<=SrcB)
12	大于比较	00001100	\$signed(SrcA>SrcB)
13	大于等于	00001101	\$signed(SrcA>=SrcB)
14	小于 u	00001110	\$unsigned(SrcA<SrcB)
15	小于等于 u	00001111	\$unsigned(SrcA<=SrcB)
16	大于 u	00010000	\$unsigned(SrcA>SrcB)
17	大于等于 u	00010001	\$unsigned(SrcA>=SrcB)
18	逻辑左移 v	00010010	SrcB<<SrcA
19	逻辑右移 v	00010011	SrcB>>SrcB
20	算术右移 v	00010100	SrcB>>>SrcB

#### 4、DM（数据储存器）

##### 接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
A	Input	[31:0]	地址，只有[4:0]有意义
WD	Input	[31:0]	写入数据
Clk	Input	1	时钟信号
WE	Input	1	写入使能
Reset	Input	1	初始化信号
RD	Output	[31:0]	读取数据

## 功能描述

序号	功能名	功能描述
1	写入	当时钟上升沿来临时，如果 Reset 为 0 且 WE 为 1，则再 A 的位置写入 WD
2	读取	RD 始终为地址为 A 的数据的值
3	清空	Reset 为 1 时，所有数据清 0

## 5、EXT（拓展器）

### 接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
Imm	Input	[15:0]	输入立即数
ExtCtrl	Input	[1:0]	Extender 控制信号
Result	Output	[31:0]	拓展结果

### 功能描述

序号	功能名	功能描述
1	0 拓展	$Result = \{ \{16\{0\}\}, Imm \}$
2	符号拓展	$Result = \{ \{16\{Imm[15]\}\}, Imm \}$
3	加载到高位	$Result = \{ Imm, \{16\{0\}\} \}$
4	1 拓展	$Result = \{ \{16\{1\}\}, Imm \}$

## 6、BC(Branch\_Control 分支控制)

分支的控制信号既关乎数据流，也关乎控制信号，因此在下面定义控制信号之前定义描述。

### 接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
Is_Br	Input	1	是否为分支指令
RD1	Input	32	RD1
RD2	Input	32	RD2
RT	Input	5	RT
Br	Output	1	是否分支跳转

### 功能描述

序号	功能名	功能描述
1	分支判断	$Br = IsBr \& \sim( (RD1 \wedge RD2))$ ;

## 6. SC(Save Calculator)

### 接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
Din	Input	32	要存入的数据
Adrin	Input	32	地址
SLCtrl	Input	3	存取类型控制
Dout	Output	32	输出到 DM 的数据

Adrout	Output	32	输出到 DM 的地址
ByteEN	Output	4	要写入哪些位

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	Save word	存入字
2	Save half	存入半字
3	Save byte	存入字节

7. LC(Load Calculator)

接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
memD	Input	32	内存中读取道德数据
GRFD	Input	32	RD2
Bytesel	Input	2	地址后两位
SLCtrl	Input	3	存取控制
Dout	Output	32	输出的数据

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	load word	读取字
2	load half	读取半字，符号拓展

3	load halfu	读取半字，无符号拓展
4	load byte	读取字节，符号拓展
5	load byteu	读取字节，无符号拓展

8. MDU(乘除运算单元)

接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
Clk	Input	1	时钟信号
Reset	Input	1	复位信号
SrcA	Input	32	输入 A
SrcB	Input	32	输入 B
Start	Input	1	启动信号
MDUCtrl	Input	3	控制信号
Lo	Output	32	低 32 位结果
Hi	Output	32	高 32 位结果
Busy	Output	1	Busy 信号

功能描述

序号	功能名	功能描述
1	MULT	乘
2	MULTU	无符号成



3	DIV	除
4	DIVU	无符号除
5	MTHI/LO	存入 HI/LO

## 9. South Bridge(连接外部设备)


### 接口定义

端口名	方向	位宽	功能简述
Addr	Input	32	地址
WD	Input	32	数据
WE	Input	1	写使能
RD	Output	32	读到的数据
Dev*Addr	Output	32	传给 Dev 的地址
Dev*WD	Output	32	传给 Dev 的数据
Dev*WE	Output	1	传给 Dev 的写使能
Dev*RD	Input	32	Dev 读到的

## 10. Timer

完全参照《COCO 定时器设计规范-

1.0.0.4.pdf》和网站上的状态图。

 

### Table A-4 MIPS32 *REGIMM* Encoding of rt Field

---

## 分类指令

### 指令集：

MIPS-C3={LB、LBU、LH、LHU、LW、SB、SH、SW、ADD、ADDU、SUB、SUBU、MULT、MULTU、DIV、DIVU、SLL、SRL、SRA、SLLV、SRLV、SRAV、AND、OR、XOR、NOR、ADDI、ADDIU、ANDI、ORI、XORI、LUI、SLT、SLTI、SLTIU、SLTU、BEQ、BNE、BLEZ、BGTZ、BLTZ、BGEZ、J、JAL、JALR、JR、MFHI、MFLO、MTHI、MTLO}

### 分类

R-RD1-RD2-ALU-WD 型：ADD、ADDU、SUB、SUBU、AND、OR、XOR、NOR、SLLV、SRLV、SRAV、SLT、SLTU、

R-RD1-Shamt-ALU-WD 型：SLL、SRL、SRA、

R-RD1-RD2-MDU 型：MULT、MULTU、DIV、DIVU、

R-MDU-WD 型：MFHI、MFLO、

R-RD1-MDU 型：MTHI、MTLO

R-RD1-J：JR、

R-RD1-J-WD：JALR、

I-RD1-Imm-ALU-WD 型：ADDI、ADDIU、SLTI、SLTIU、ANDI、ORI、XORI、  
型：

I-Imm-WD 型：LUI、

I-RD1-Imm-L-WD 型：LB、LBU、LH、LHU、LW、

I-RD1-RD2-Imm-S 型：SB、SH、SW、

---

I-RD1-RD2-Br 型: BEQ、BNE、

I-RD1-Br 型: BLEZ、BGTZ、

I-RD1-RegImm-Br 型: BLTZ、BGEZ、

J-Imm 型: J、

J-Imm-1f-WD 型: JAL、

---

## 数据流与控制信号定义

### 数据流：

分类后，每一类的控制信号都是相同的。

[数据通路与控制信号.xlsx](#)

### 控制信号真值表：

通过以上的数据通路列表，确定选择信号，并通过器件的使用情况来确定各个元件的写使能信号和模式。

[数据通路与控制信号.xlsx](#)

为了方便，以上的值为 X 时，均取 0.

---

## 三、冒险

### 数据冒险：

#### 分析

能转发就转发，不能就暂停

每一级流水线 cpu 一旦计算出结果，就可以向前转发。

一旦一个地方需要 RD1/RD2，就可以接受转发。

#### 策略

对于每个指令，译码出 Tnew（计算出结果的时间），Tuse（最晚得到正确寄存器值的时间），使用一个控制器中的流水线寄存器记录并传递，使用大小比较决定转发还是暂停。

#### Tnew 与 Tuse

[数据通路与控制信号.xlsx](#)

### 暂停机制

#### 代码

```
assign A1Tnew= IDA1==DEA3&&DERegWE ? DETnew :  
              IDA1==EMA3&&EMRegWE ? EMTnew :  
              IDA1==MWA3&&MWRegWE ? MWTnew :  
              2'd0;  
assign A2Tnew= IDA2==DEA3&&DERegWE ? DETnew :  
              IDA2==EMA3&&EMRegWE ? EMTnew :  
              IDA2==MWA3&&MWRegWE ? MWTnew :  
              2'd0;
```

---

```
assign stall= (IDA1!=0&&A1Tnew>Tuse1)|| (IDA2!=0&&A2Tnew>Tuse2);
```

## 转发机制

### 转发目的地

均为外部转发。

GRF 的输出的 RD1, RD2;

D/Ereg 和 E/Mreg 的输出的 RD1, RD2.

## 逻辑

当源寄存器已经计算出结果（Tnew=0）并且转发目标的 A1A2 为要写入的 A3 时，进行转发。

## 代码

```
assign D1FWSel= IDA1==5'd0 ? 2'd0 :  
    IDA1==DEA3&&DETnew==0&&DERegWE ? 2'd1 :  
    IDA1==EMA3&&EMTnew==0&&EMRegWE ? 2'd2 :  
    IDA1==MWA3&&MWTnew==0&&MWRegWE ? 2'd3 :  
    2'd0;  
assign D2FWSel= IDA2==5'd0 ? 2'd0 :  
    IDA2==DEA3&&DETnew==0&&DERegWE ? 2'd1 :  
    IDA2==EMA3&&EMTnew==0&&EMRegWE ? 2'd2 :  
    IDA2==MWA3&&MWTnew==0&&MWRegWE ? 2'd3 :  
    2'd0;  
assign E1FWSel= DEA1==5'd0 ? 2'd0 :  
    DEA1==EMA3&&EMTnew==0&&EMRegWE ? 2'd1 :  
    DEA1==MWA3&&MWTnew==0&&MWRegWE ? 2'd2 :  
    2'd0;  
assign E2FWSel= DEA2==5'd0 ? 2'd0 :  
    DEA2==EMA3&&EMTnew==0&&EMRegWE ? 2'd1 :  
    DEA2==MWA3&&MWTnew==0&&MWRegWE ? 2'd2 :  
    2'd0;  
assign M1FWSel= EMA1==5'd0 ? 2'd0 :  
    EMA1==MWA3&&MWTnew==0&&MWRegWE ? 2'd1 :
```

---

```
2'd0;  
assign M2FWSel= EMA2==5'd0 ? 2'd0 :  
            EMA2==MWA3&&MWTnew==0&&MWRegWE ? 2'd1 :  
            2'd0;
```

## 资源冒险

MDU 可能会出现资源冒险。

因此一旦当前使用 MDU (start==1)，MDU 的 busy 为 1，当前 IF/ID 级需要使用 MDU，则暂停。




---

## 四、异常和中断

### 1、CP0

#### 接口

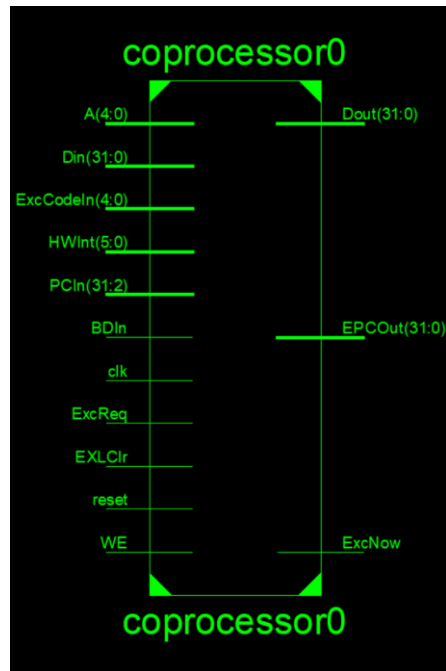

#### 功能

- 1、 四个寄存器，分别为 12，13，14，15 号
- 2、 中断：当  $(HWInt \& IM) \& IE \& EXL$  时，发出中断（异常）信号，ExcCode 写入 0
- 3、 异常：当 ExcReq 为 1 时，写入 ExcCode，发出异常信号。
- 4、 EXLClr: eret 时，清空

---

## 2、三条有关 CP0 的指令

新增选择器和 CP0 控制器，专门检测这三条指令。

这三条指令的 Tnew 和 Tuse 类似于 LW 和 SW 指令。

## 3、异常中断策略

### 异常的检测

每一级有一个 ExcChecker，负责检测当前级的 Exc。

将 ExcCode 流水

### PC 和 BD

从 F 级开始流水。

注意，暂停时，BD 和 PC 要照常流水（理解为这个硬件 nop 为造成暂停的流水的那条指令生成的）

### 在 M 级最终判断，写入 EPC、Cause 和 PCreg

此时要清空全部流水线。

### ERET 在 M 级跳转

清空全部流水线，但流水线的 PC 应该为 EPC。

ERET 和 Exc/Int 进入的优先级大于 stall！

---

## 五、外部设备

Timer

形同 p7

UART

使用 miniUART 模板，进行极少量的更改

64 个开关

直接接入

7 个按钮

直接接入

32 个 LED 灯

使用寄存器，直接接出

9 位 8 段数码管

使用一个 counter，每 1/400 秒改变一次 Sel，相当于 100FPS。

---

## 六、上板子！

### 1、仿真→综合

由于以往 P5-P7 在写代码的时候均按照可综合的形式编码，因此，较简单的通过了综合。

### 2、定义引脚，生成 BIT 文件

这里遇到了一些问题，由于 ISE 的 WebPack 的授权的原因，无法生成在线实验平台所使用的板子的文件。

在查阅了一些资料后，发现自己无力购买正版 ISE，使用了来历不明的 license 文件，这里对 Xilinx 公司道歉，希望不要被“查水表”。

### 3、IPcore

遵照教程，把 DM，IM 使用 IPcore 实现。

在进行时钟分析后，得到频率为 68MHz。于是使用了 50MHz 作为标准频率。

### 4、一些汇编

[calc.asmtimer.asmuart.asmhandler.asm](#)

---

## 七、CPU 的测试

上板子！

---

## 思考题

请查阅相关资料，说一说什么是「FPGA 技术」？它有哪些好处和缺陷？

“FPGA，就是现场可编程逻辑门阵列。它是在 PAL、GAL、CPLD 等可编程逻辑装置的基础上进一步发展的产物。它是作为特殊应用集成电路领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了全定制电路的不足，又克服了原有可编程逻辑器件门电路数有限的缺点。”

缺点：

“FPGA 一般来说比专用集成电路（ASIC）的速度要慢，无法完成更复杂的设计，并且会消耗更多的电能。但是，FPGA 具有很多优点，比如可以快速成品，而且其内部逻辑可以被设计者反复修改，从而改正程序中的错误，此外，使用 FPGA 进行调试的成本较低。厂商也可能会提供便宜、但是编辑能力有限的 FPGA 产品。因为这些芯片有的可编辑能力较差，所以这些设计的开发是在普通的 FPGA 上完成的，然后将设计转移到一个类似于专用集成电路的芯片上。在一些技术更新比较快的行业，FPGA 几乎是电子系统中的必要部件，因为在大批量供货前，必须迅速抢占市场，这时 FPGA 方便灵活的优势就显得很重要。”

来自维基百科。

---

在上述步骤中，同学们可能会出现各种各样的问题，例如综合失败、无法布局布线等，或者也有同学会尝试消除所有的 Warning。无论是何种情况，希望同学们能记录下自己的问题和解决的过程，并体现自己对实验的理解（例如对 FPGA 的理解，对 Verilog 语法可综合性的理解等）。

在文档中。

（UART）简述你的中断实现方案。

使用 MiniUART 代码中的 rs 信号作为中断信号。